



第四讲

指令与单周期CPU

(第3部分：单周期CPU原理与设计)



CPU简述

- **CPU的基本功能**
 - 周而复始地执行指令
 - 发现和处理异常情况和中断请求
- **不管CPU多复杂，其基本组成为：**
 - 数据路径（datapath）
 - 控制单元（control unit）




CPU简述

- 通常将指令执行过程中数据所经过的路径及路径上的模块
 - 包括：ALU、通用寄存器、状态寄存器、cache、MMU、浮点运算模块、异常和中断处理模块
 - 数据路径中专门进行数据运算的模块称为执行单元（execution unit）或者功能单元（function unit）
- 数据通路由控制单元进行控制，控制单元根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号，并正确控制指令的执行流程



CPU简述

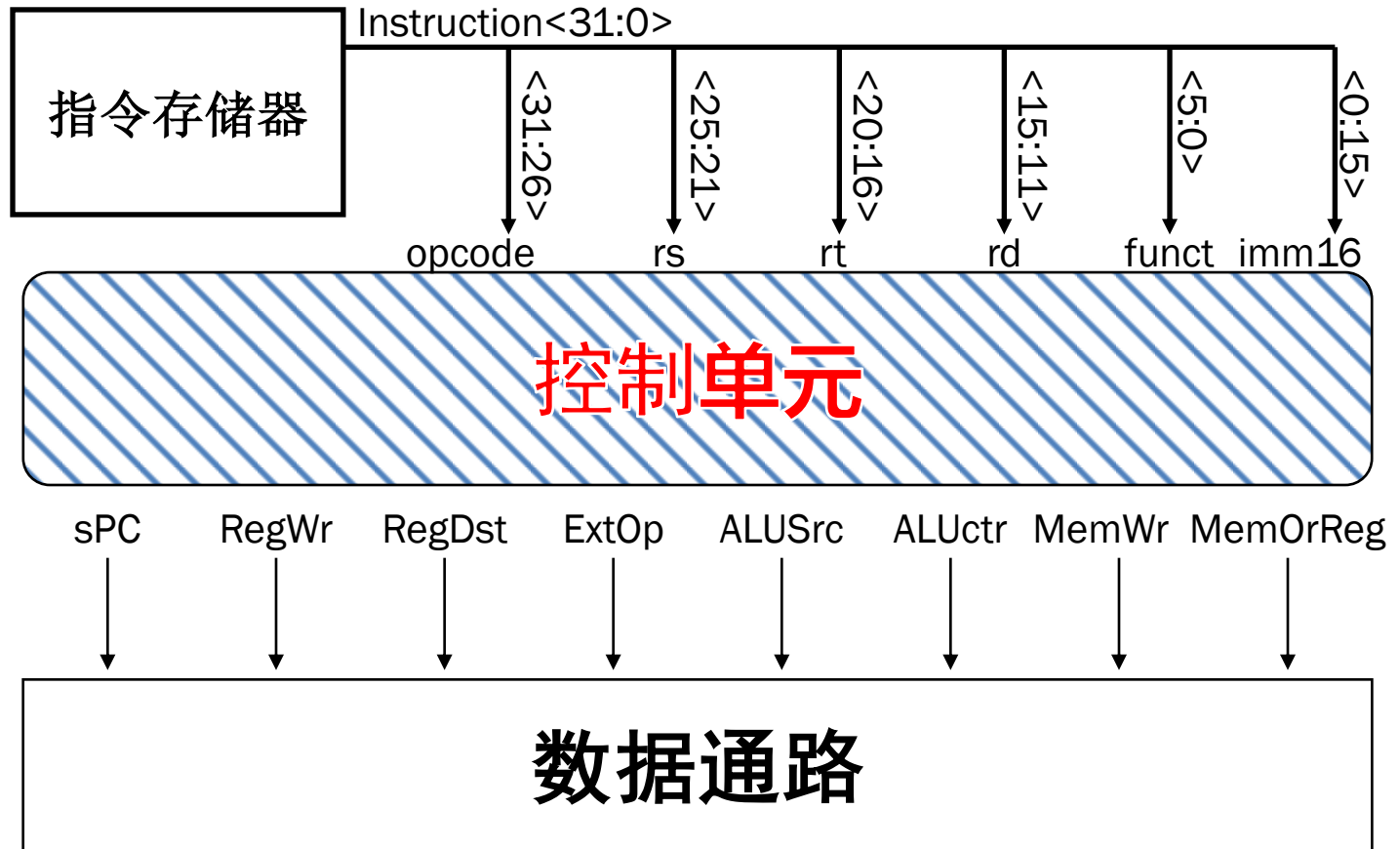




数据通路

- 模块

- 程序计数器、指令存储器、通用寄存器组、算数逻辑单元、数据存储器

- 指令

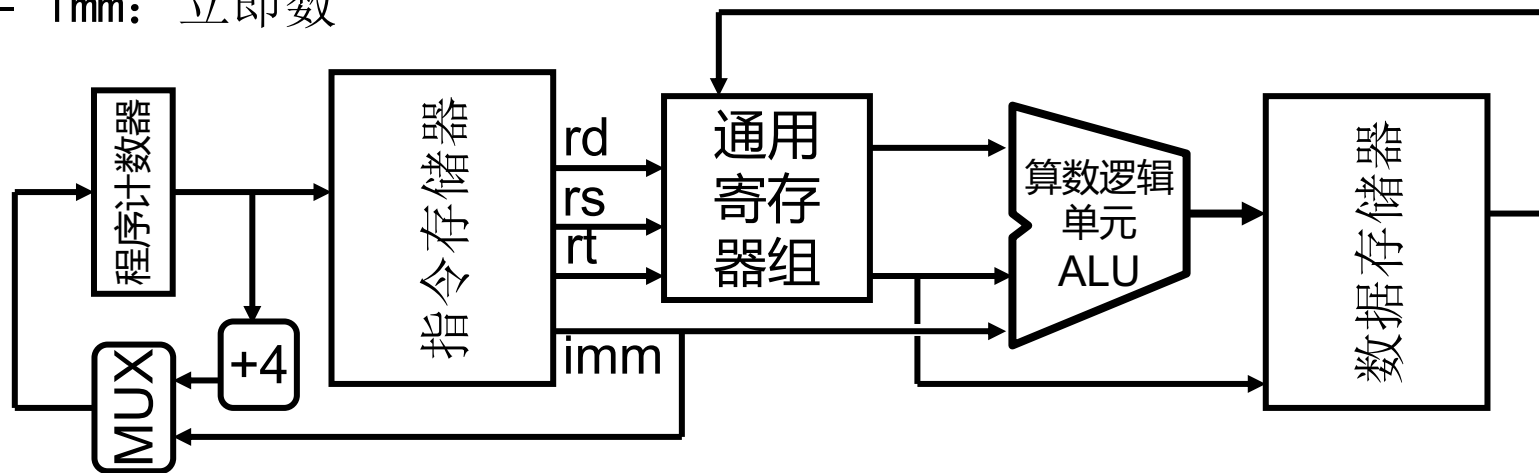- rs: 第一个源寄存器的地址码
- rt: 第二个源寄存器的地址码
- rd: 存放结果之目的寄存器的地址码
- imm: 立即数






数据通路

● 指令的执行步骤

- 取指 (IF, *Instruction Fetch*) : 从指令存储器中读指令 (地址: PC)
- 指令译码 (ID, *Instruction Decode*) : 读出一或两个源寄存器的值 (通用寄存器组)
- 执行 (EX, *Excute*) : 进行指令规定的运算 (ALU)
- 访存 (MEM, *Memory Access*) : 读/写数据存储器
- 写回 (WB, *Register Write/Write Back*) : 将结果写入目的寄存器

● 需要保存的值


- PC、寄存器组、各类存储器

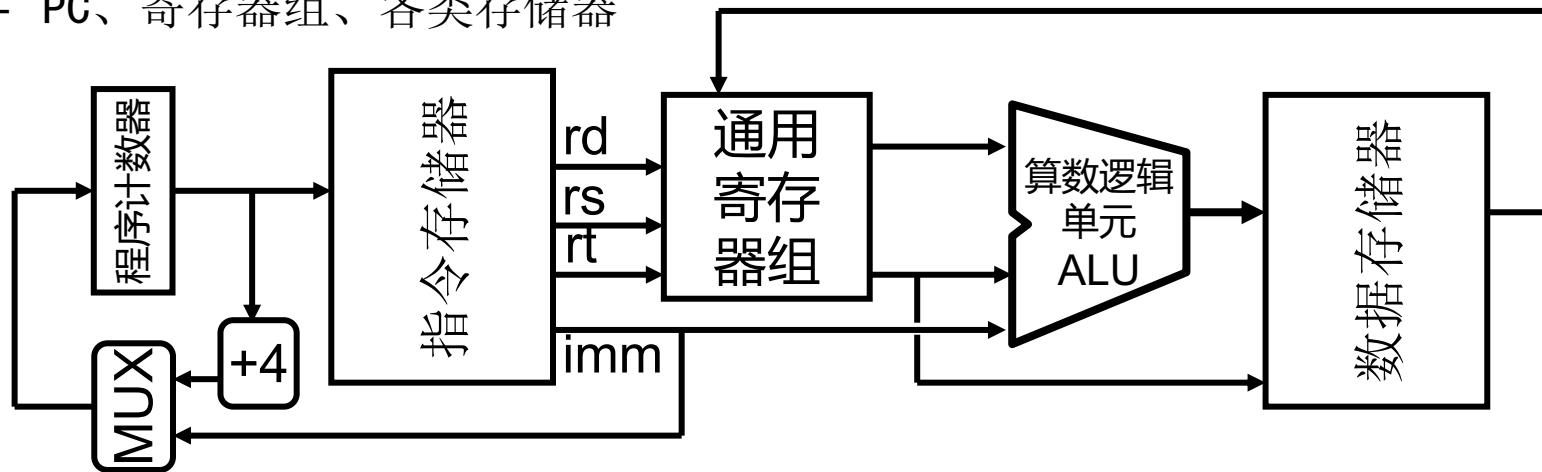



指令的执行步骤——取指

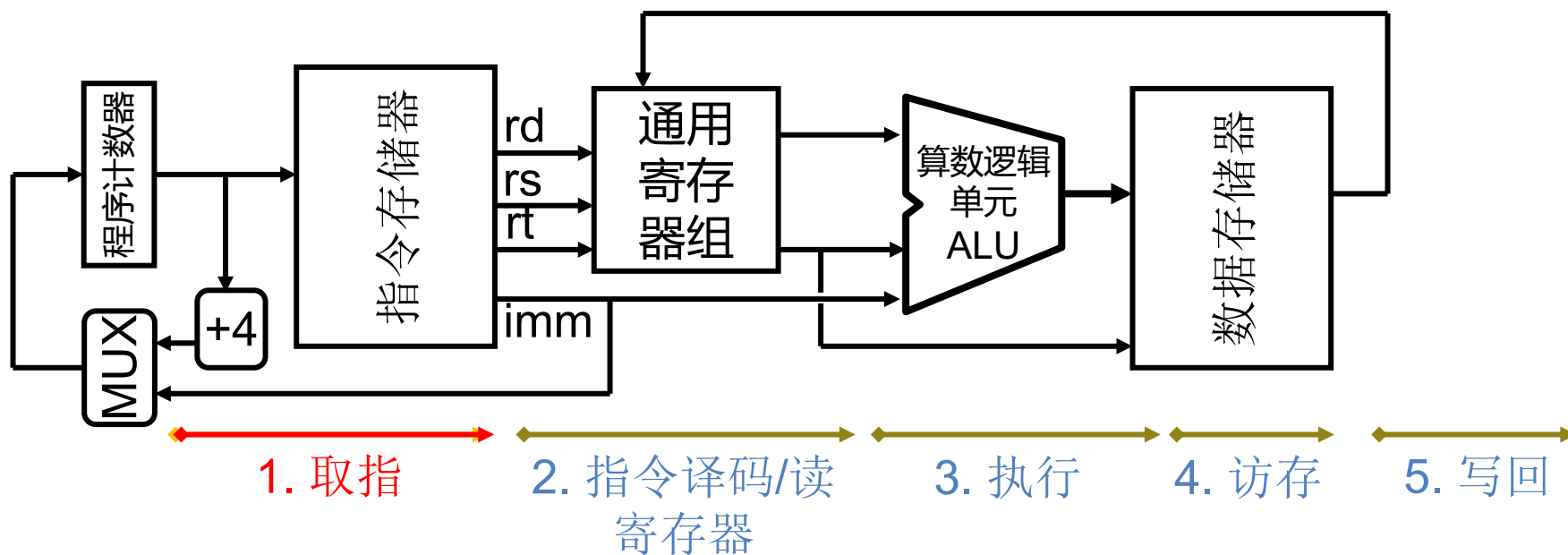
- 阶段1：取指（*IF, Instruction Fetch*）
 - 从内存（暂时不考虑高速缓存cache）中取得（32位）指令
 - 程序计数器PC增加（ $PC=PC+4$ ）





指令的执行步骤——指令译码

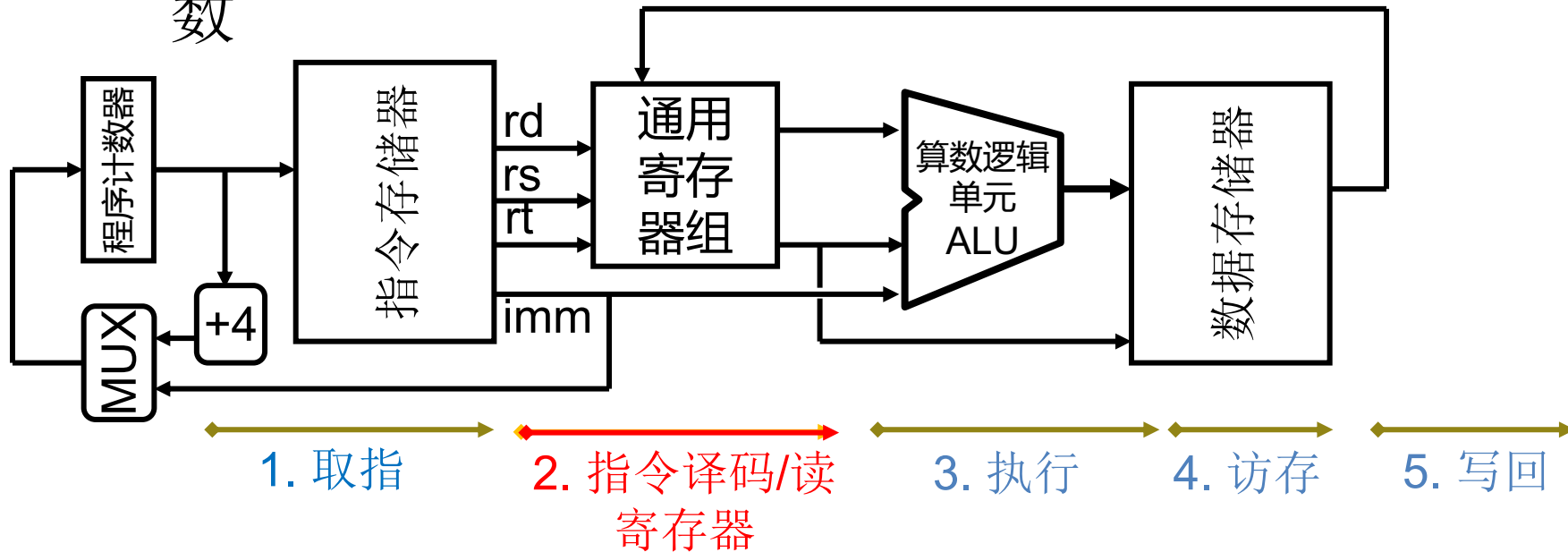- 阶段2：指令译码 (*ID, Instruction Decode*)
 - 从指令中读取指令码和地址码
 - 根据指令码生成指令
 - 根据地址码对应的通用寄存器编号，读出操作数






指令的执行步骤——执行

• 阶段3：执行 (*EX, Execute*)


- 算数逻辑单元 (ALU) 执行运算，包括算数运算 (+, -, *, /)、移位、逻辑运算 (&, |)、比较运算 (slt, ==)
- 也为load和store计算地址

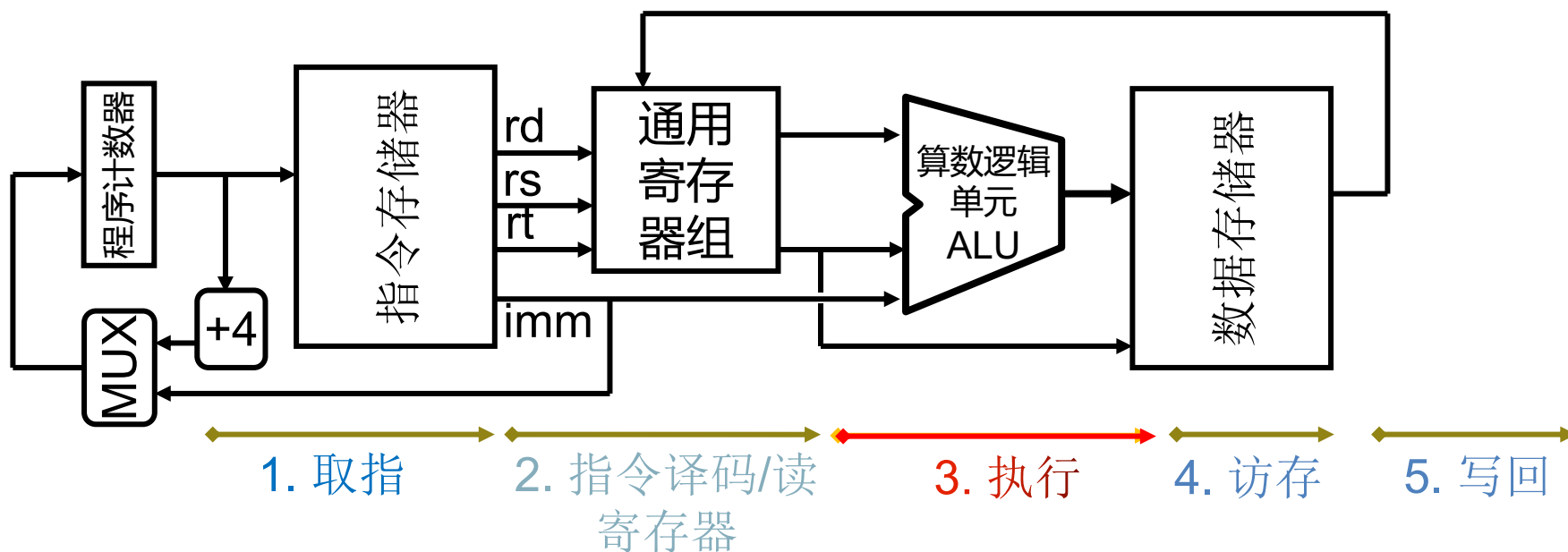



指令的执行步骤——访存

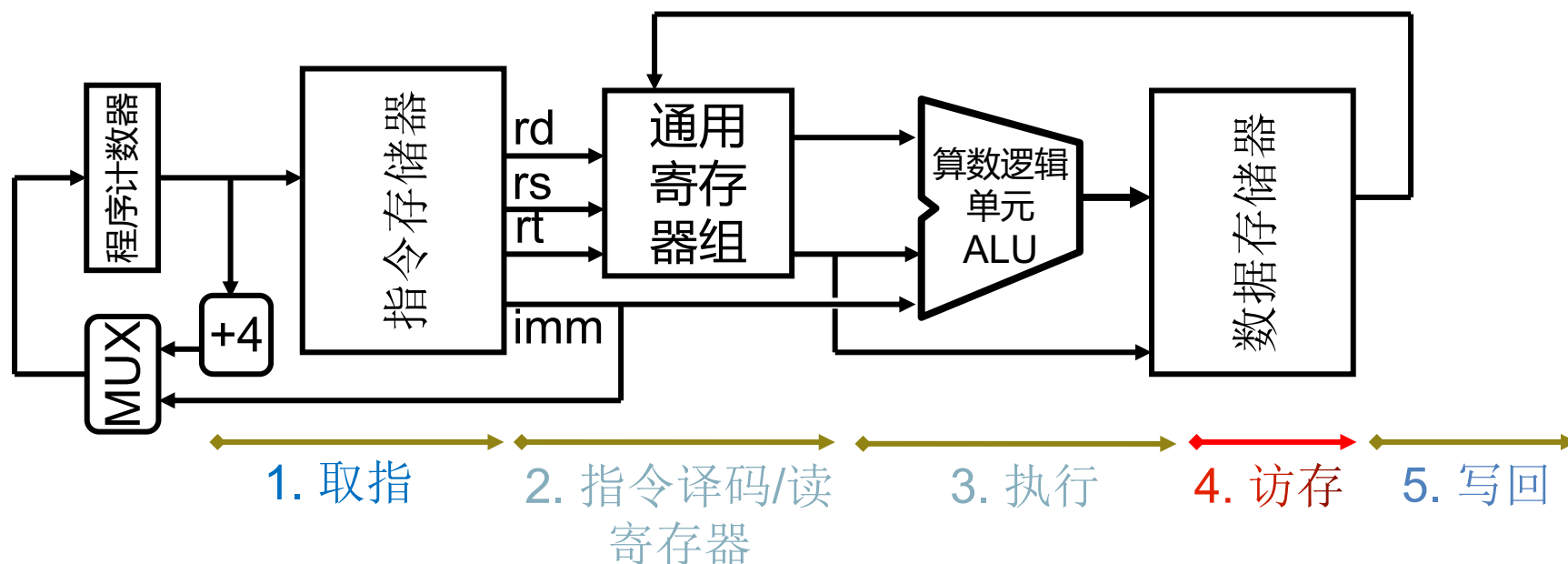
- 阶段4: 访存 (*MEM, Memory Access*)
 - 在此阶段只执行load/store指令, 其他指令都空转 (不执行)
 - 可以快速应对cache (高速缓存) 操作





指令的执行步骤——写回

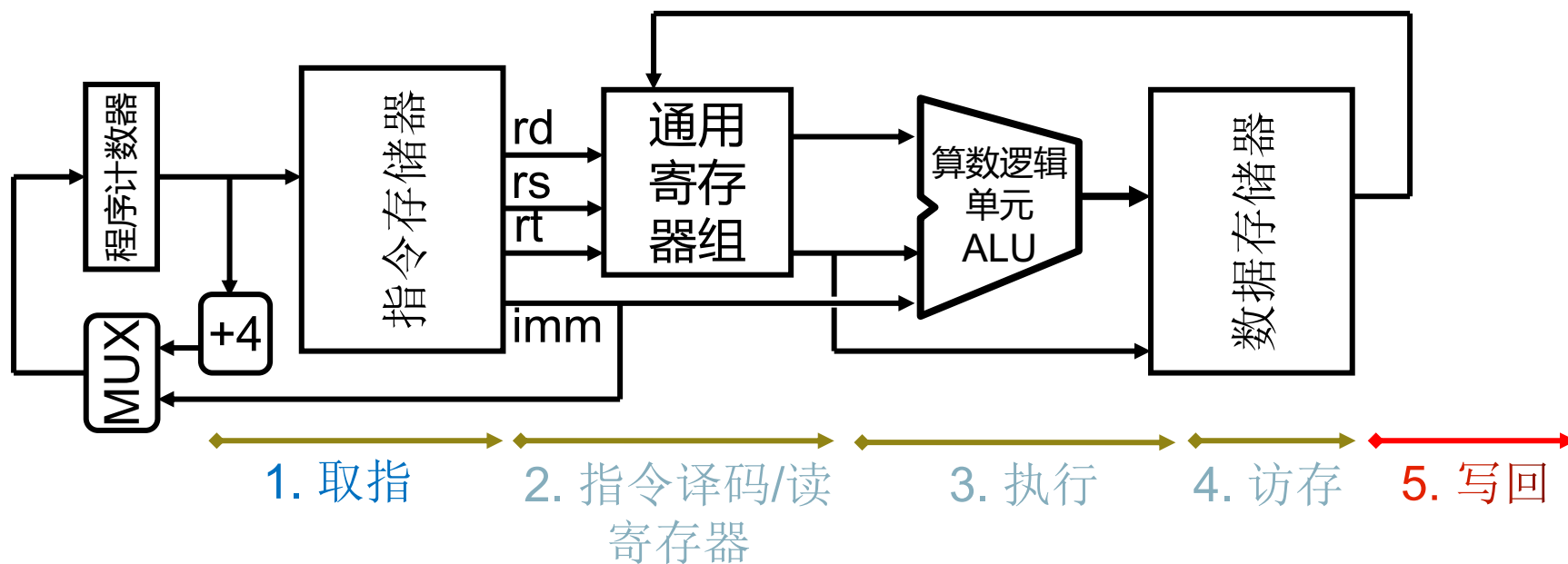- 阶段5：写回（*WB, Register Write/write back*）
 - 将指令结果写入到通用寄存器
 - 有些指令（如e. g. sw, j, beq）将继续空转或者跳过这个阶段





再看CPI

- 指令周期
 - 取指令到指令执行完毕的时间
- CPU周期/机器周期
 - 一条指令的执行过程可从逻辑上划分为若干个阶段，每一阶段完成一项基本操作
 - 完成一个基本操作所需要的时间称为CPU周期/机器周期
 - 通常用内存中读取一个指令的最短时间来规定CPU周期
- 时钟周期
 - 时钟周期也称为振荡周期，定义为时钟频率的倒数
 - 时钟周期是计算机中最基本的、最小的时间单位
- 执行**每条指令平均使用的时钟周期个数**被称为 CPI
(Clock cycle Per Instruction)




一、据通路和指令



单周期CPU

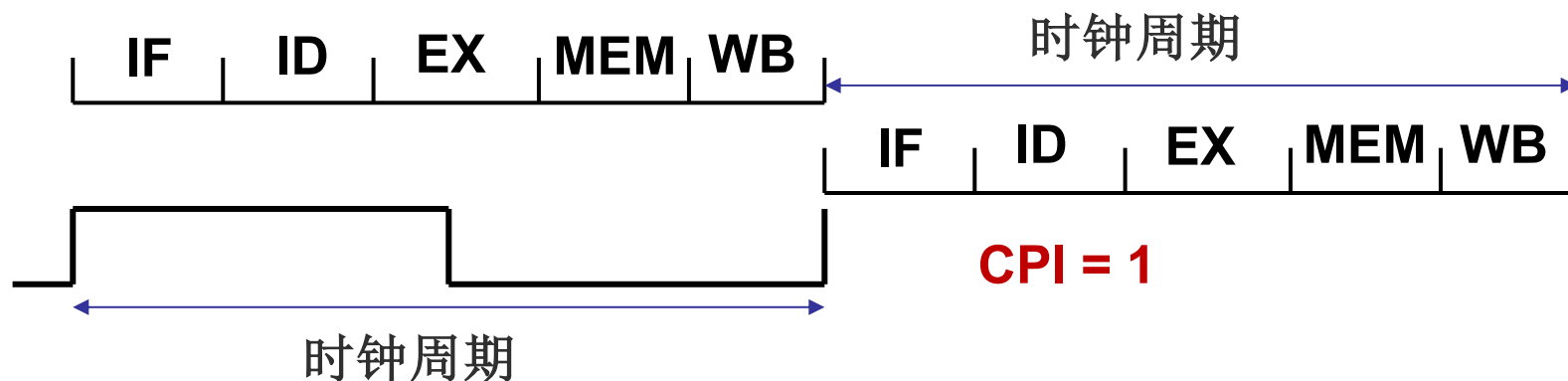- 单周期CPU
 - 单个时钟周期内可以完成所有指令
 - 指令串行执行，前一条指令结束后才启动下条指令
 - 每条指令的执行都分为5个阶段
 - 控制各部件运行的信号在整个指令周期不变化
 - 早期计算机采用，系统性能和资源利用率很低，适用于初期开发






MIPS指令综述


- 寄存器型（R型）指令

- 寄存器-寄存器ALU操作，读写专用寄存器

 


- 立即数型（I型）指令

- 加载/存储字节、半字、字、双字，条件分支；跳转，跳转并链接
寄存器

 

- 跳转型（J型）指令

- 跳转，跳转并链接；陷阱和从异常中返回

 




典型MIPS指令


- 加/减

- ADDU rd, rs, rt
- SUBU rd, rs, rt

 


- 逻辑或

- ORI rt, rs, imm16

 


- 读/写一个字 (word)

- LW rt, rs, imm16
- SW rt, rs, imm16

 


- 比较

- BEQ rs, rt, imm16

 

- 跳转

- J target

 



addu\subu


➤ 算术运算指令ADDU 和 SUBU ➤ 指令功能

– ADDU rd rs rt

– SUBU rd rs rt

$$\blacksquare R[rd] = R[rs] + R[rt]$$

$$\blacksquare R[rd] = R[rs] - R[rt]$$

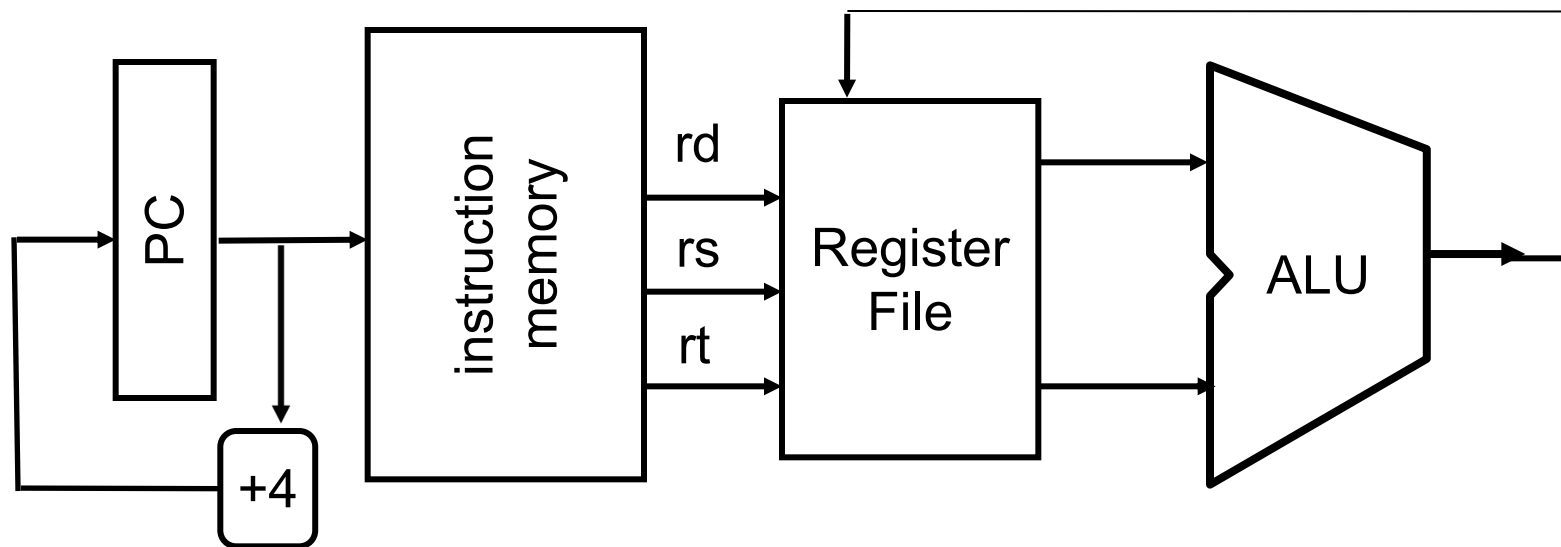




➤ 逻辑运算ori

– ORI rt rs imm

➤ 指令功能

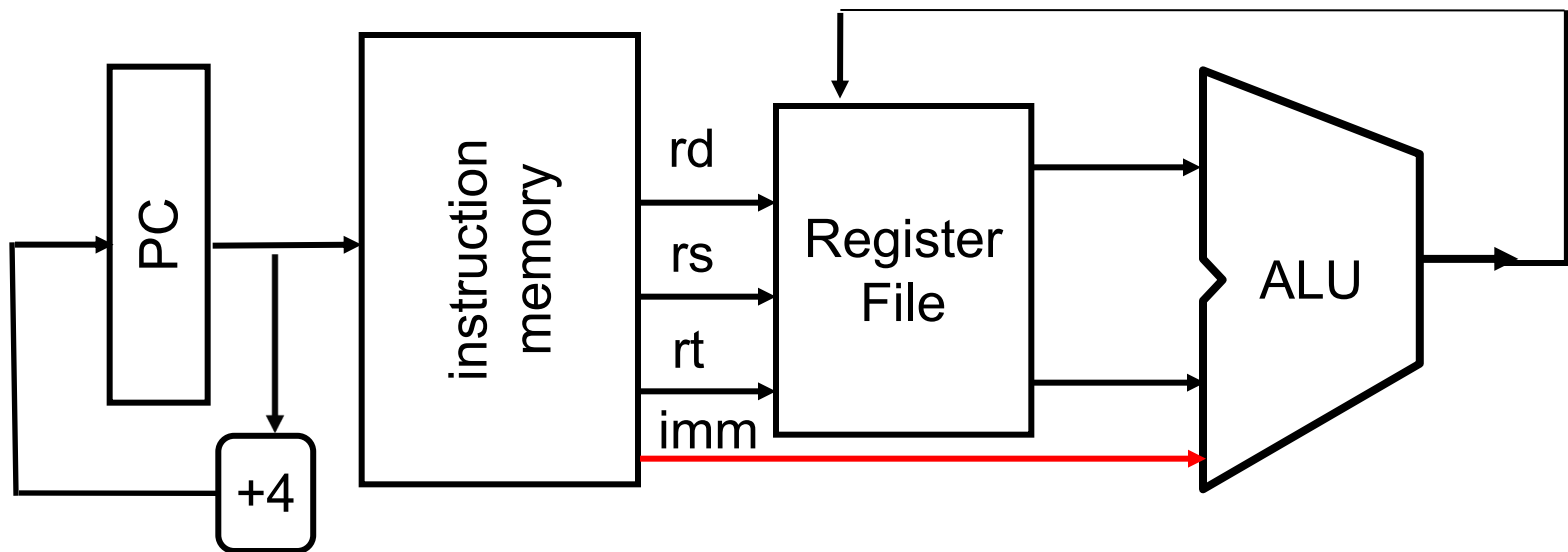– $R[rt] = R[rs] \text{ OR } \text{ZeroExt}(imm)$






Load/Store

➤ 读指令 load

- LW rt rs imm
- Addr = $R[rs] + \text{SignExt}(\text{imm})$
- $R[rt] = \text{MEM}[\text{Addr}]$

➤ 写指令 store

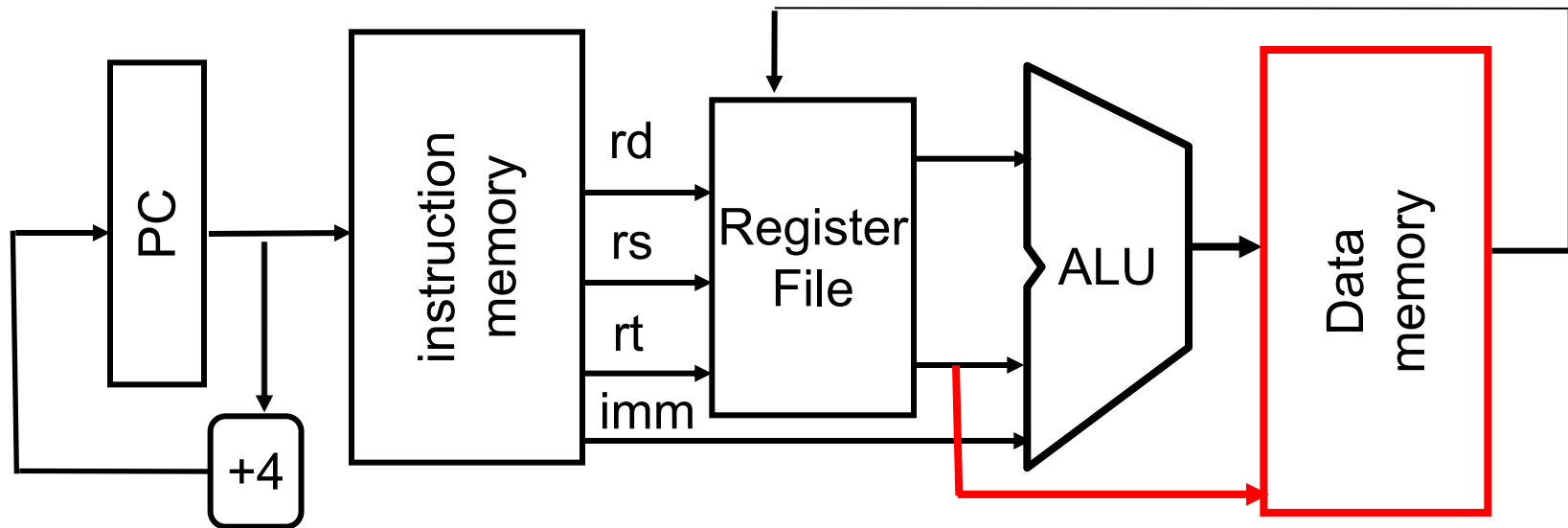- SW rt rs imm
- Addr = $R[rs] + \text{SignExt}(\text{imm})$
- $\text{MEM}[\text{Addr}] = R[rt]$






BEQ

➤ 比较指令BEQ


– BEQ rs rt imm

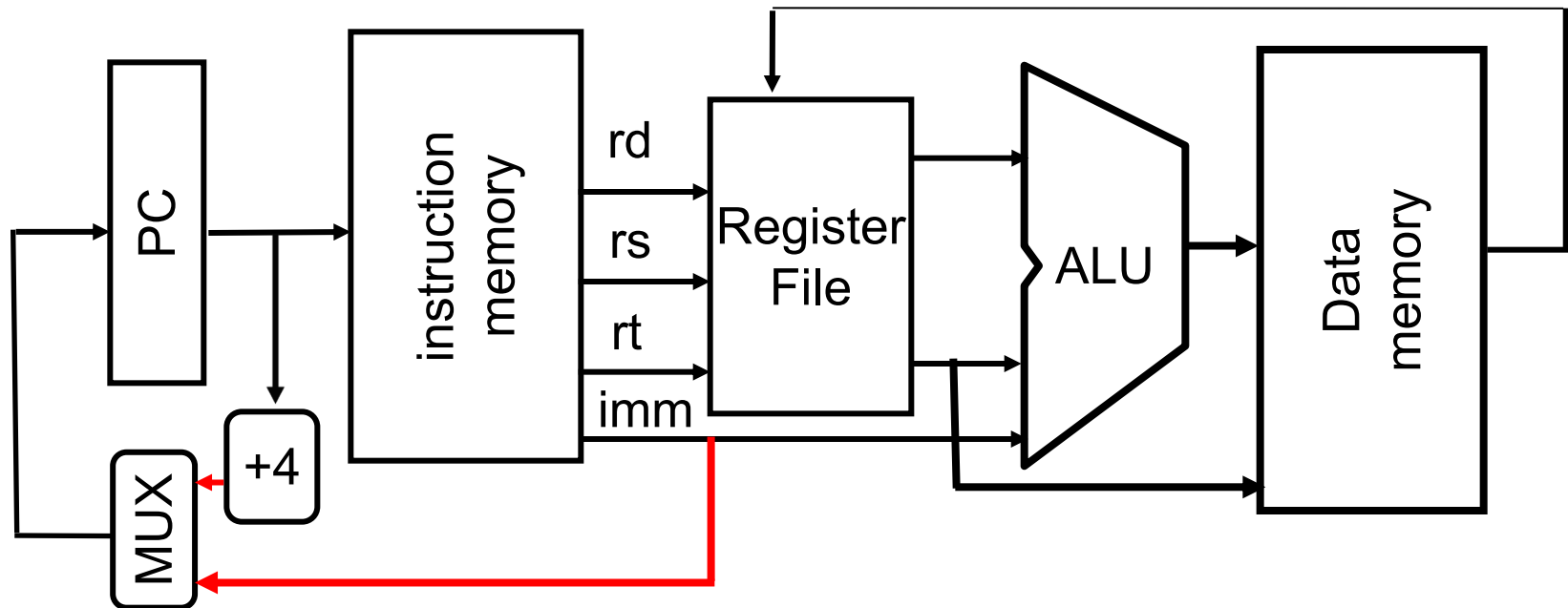- if $R[rs] = R[rt]$
 - then $PC \leftarrow (PC + 4) + \text{SignExt}(imm)$
- Else
 - $PC \leftarrow PC + 4$



➤ 跳转指令J target

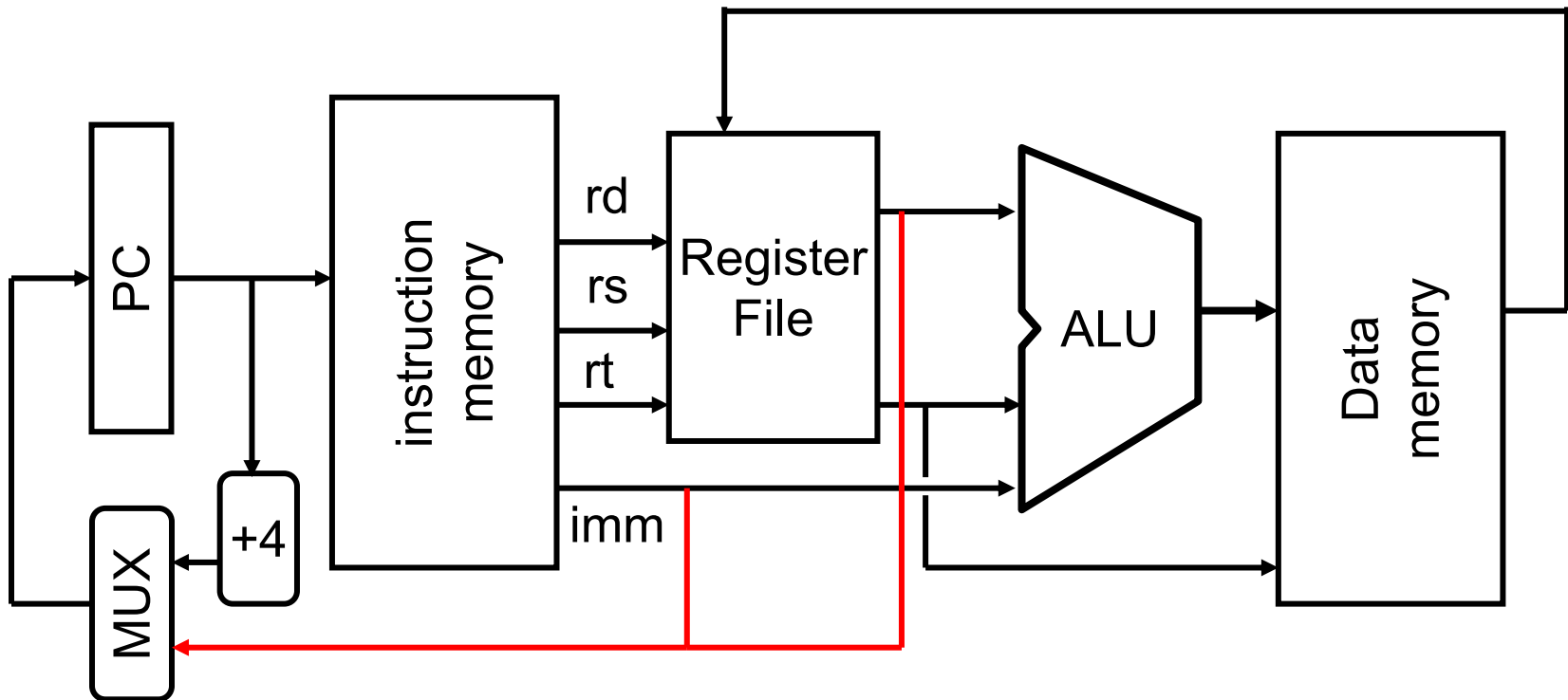– $PC[31:0] \leftarrow PC[31:28] \sim \text{target}[25:0] \sim [00]$






二、数据通路的实现



- 数据通路的5个阶段

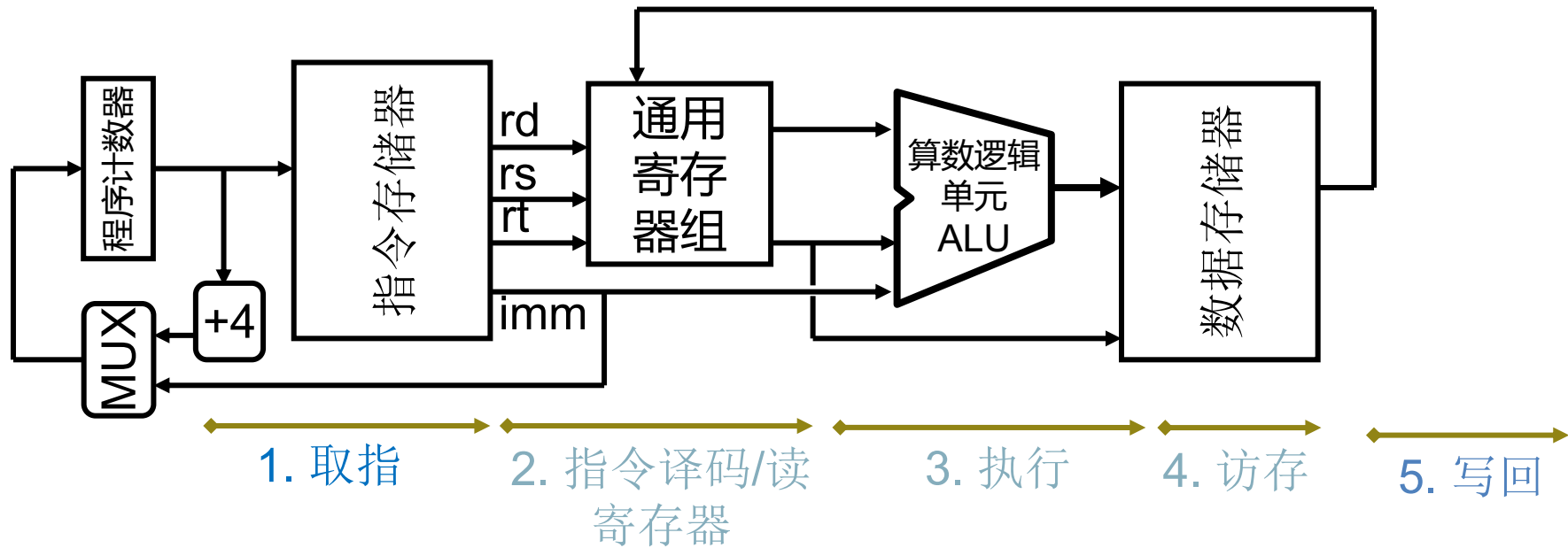




- 数据通路的处理模块





- 数据通路的处理模块

 


- 功能模块——组合逻辑
- 记忆模块——时序逻辑




功能模块


- 加法器
- 乘法器
- 算数逻辑单元ALU

 

Adder

 

Multiplexer



 


ALU




记忆模块

- 主存
- 寄存器
- 寄存器组

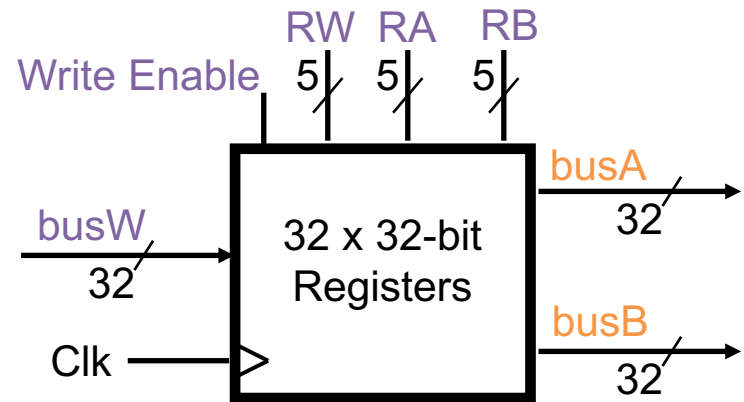  



取指（IF）和译码（ID）

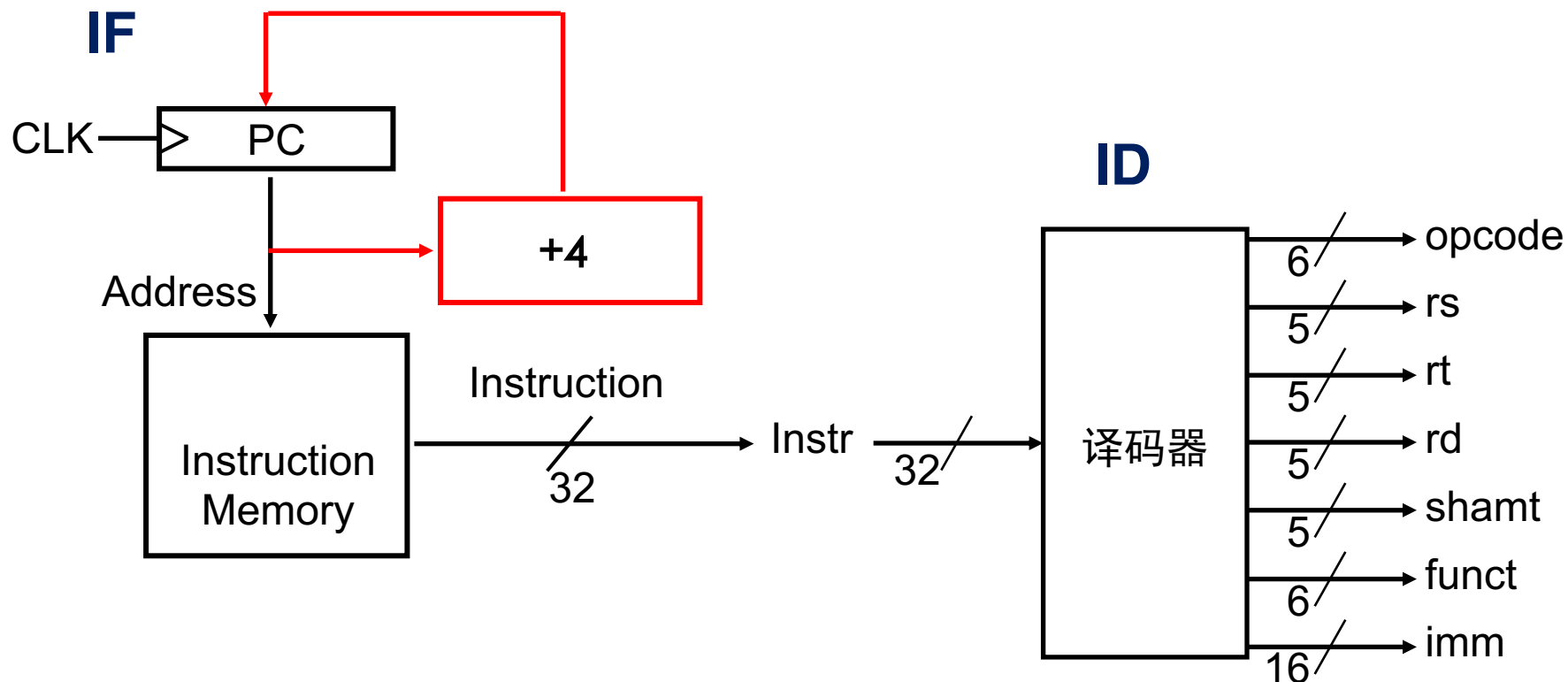



ADDU分析 (1)



• ADDU

- 无符号数加法
- 汇编指令: $\text{ADDU } R[\text{rd}] \leftarrow \text{CLK}$
- 必需的硬件
 - IF和ID
 - 寄存器组
 - ALU

● 寄存器型 (R型) 指令

■ 寄存器-寄存器ALU操作, 读写专用寄存器


31	26	21	16	11	6	0
op	rs	rt	rd	shamt	funct	
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

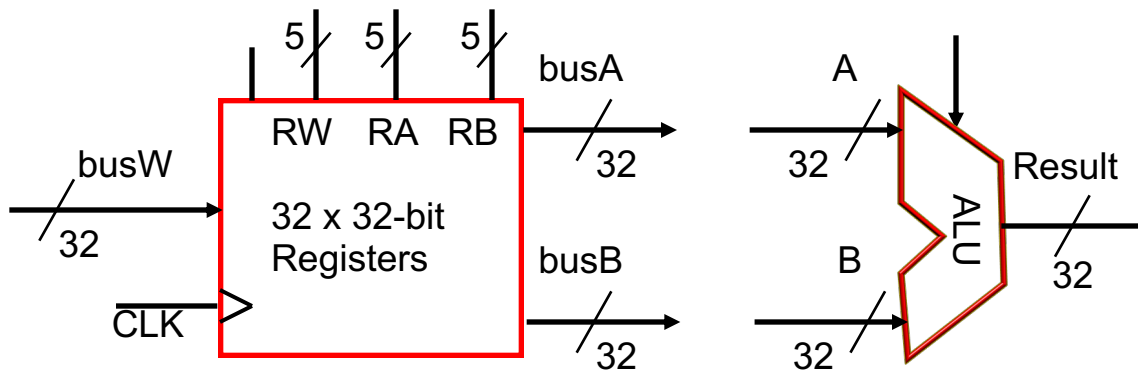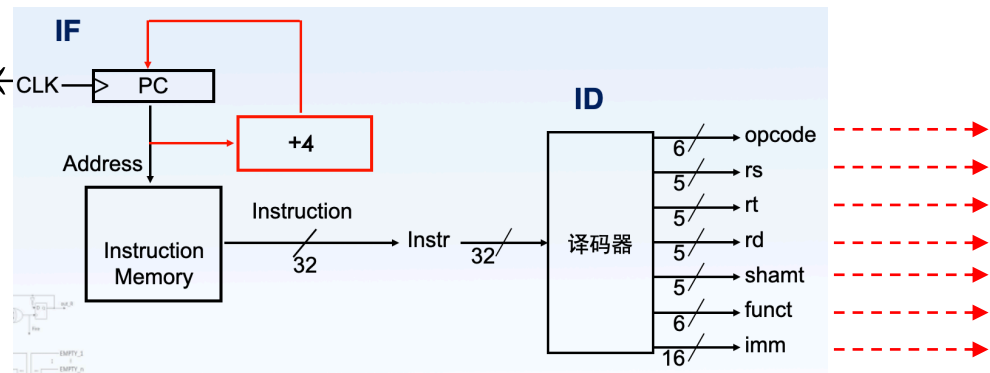




ADDU分析 (2)

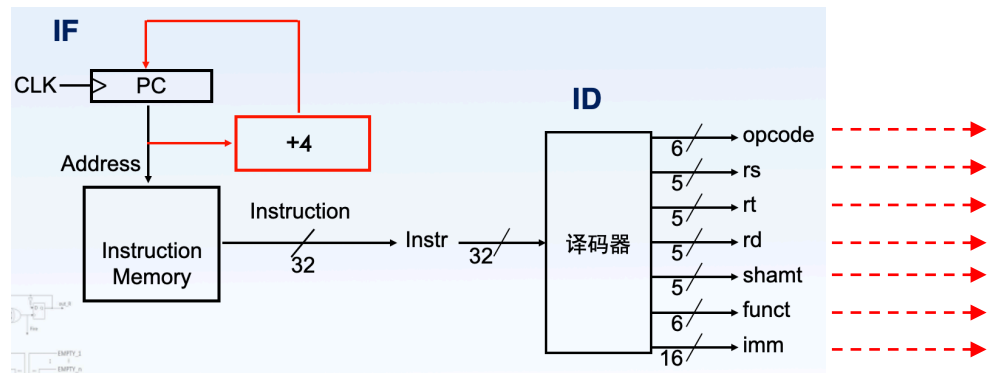- 硬件连接: IF/ID与寄存器、IF/ID与ALU、寄存器与ALU
- 需要的模块: 寄存器组、ALU
- 控制信号
 - RegWr: 写使能
 - ALUctr: 加/减/其他
 - rd/rs/rt: 寄存器组选择



此结构是否适用于所有指令？

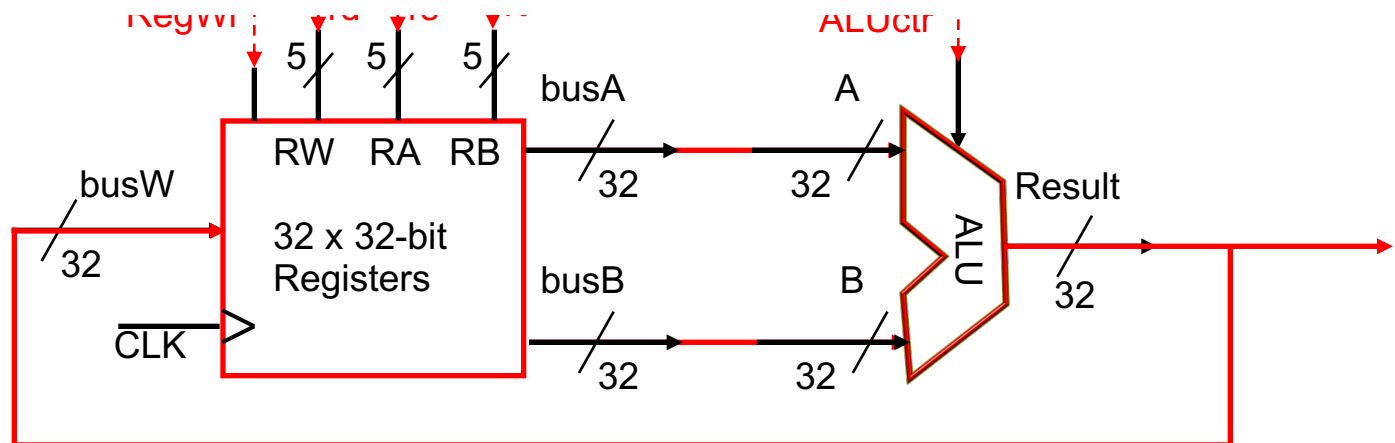



ORI 分析 (1)

- ORI

- 按位逻辑或操作
- 汇编指令: $R[rt] \leftarrow R[rs] \mid \text{zero_ext}(\text{Imm16})$;



- 下面的结构还适合吗?

- 缺少:

- 16位立即数的补0扩展模块
- 16位立即数扩展结果到ALU的传输
- 结果写回到 rt

- 立即数型 (I型) 指令


- 加载/存储字节、半字、字、双字, 条件分支; 跳转, 跳转并链接寄存器

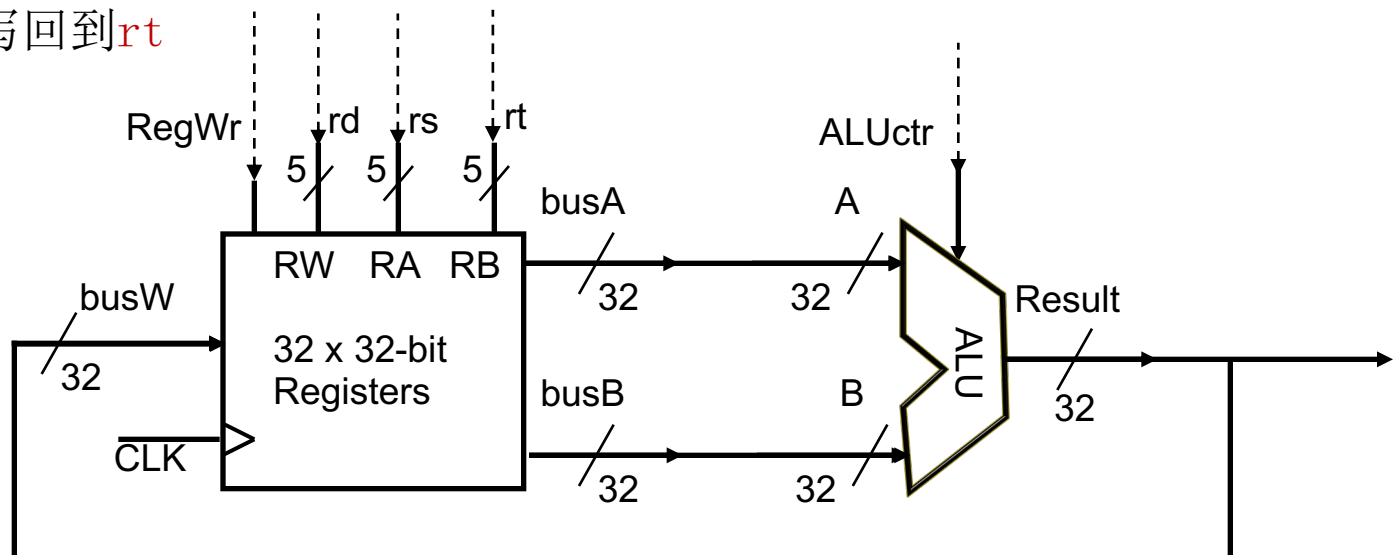 




ORI 分析 (2)

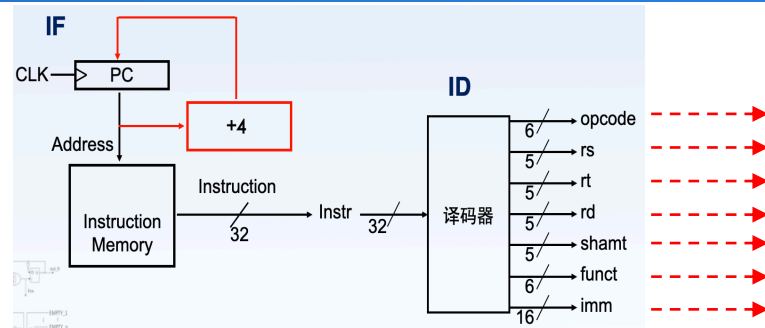- 新模块：
 - (无符号) 补0扩展
 - 选择器 (MUX, 多路复用器)
- 新控制 (信号) :
 - RegDst: 选择写回结果的寄存器编号
 - ALUSrc: 选择ALU输入来源




此扩展结构是否适用于所有指令？

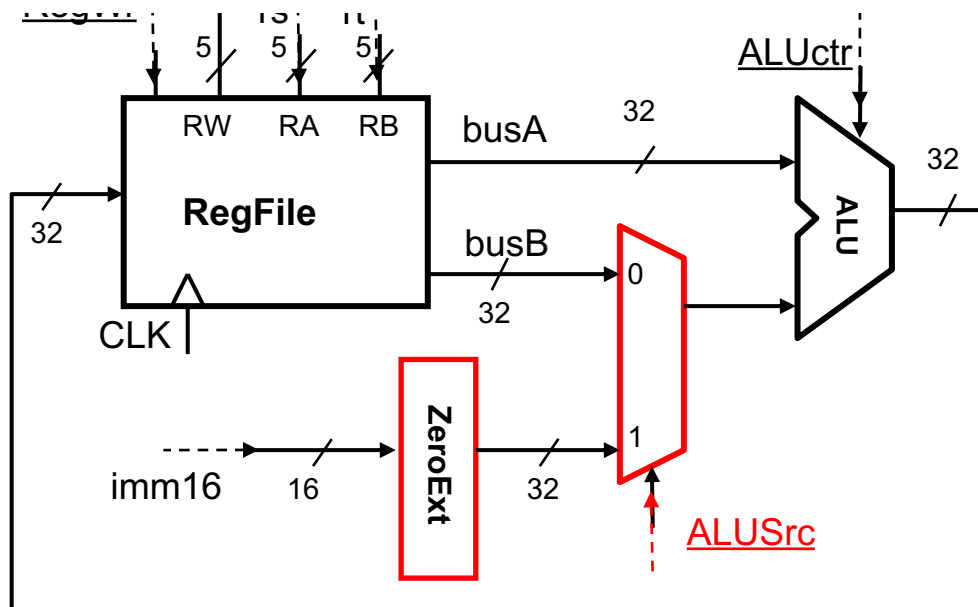



LOAD分析 (1)


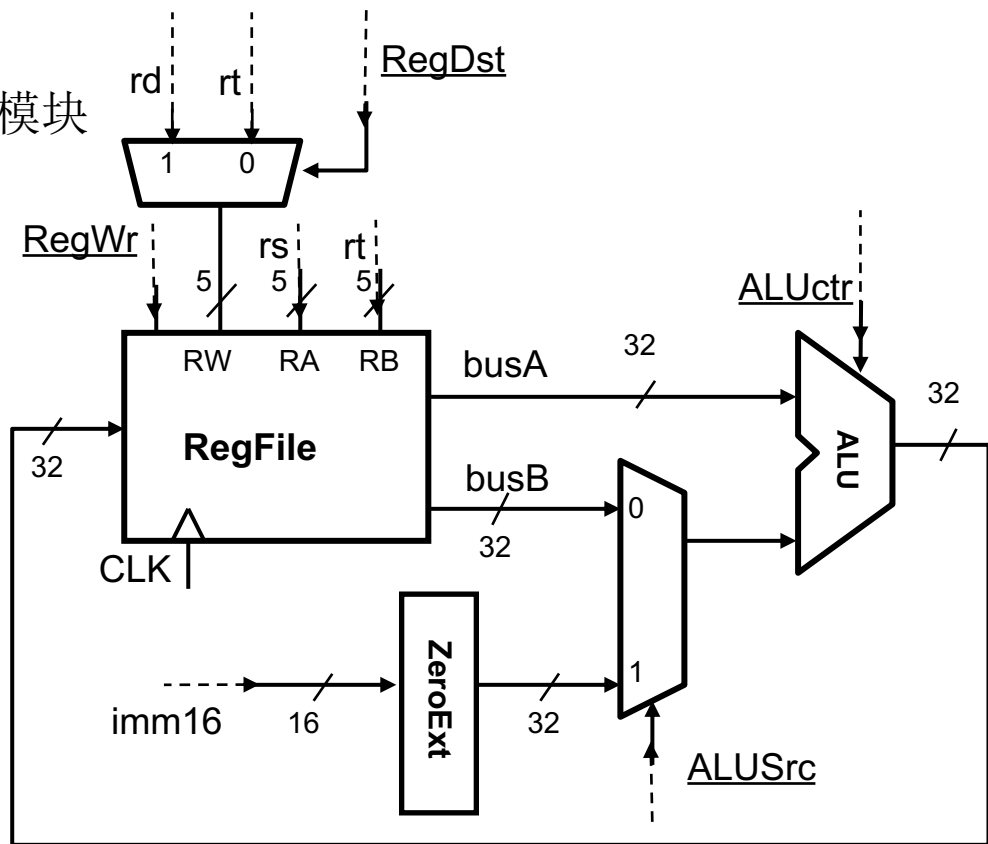
- 读操作数
 - 从内存中读取操作数
 - 汇编指令: `LOAD R[rt] ← MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)]`;
- 下面的结构还适合吗?
- 缺少
 - 16位立即数的符号扩展模块
 - 主存模块





LOAD分析 (2)

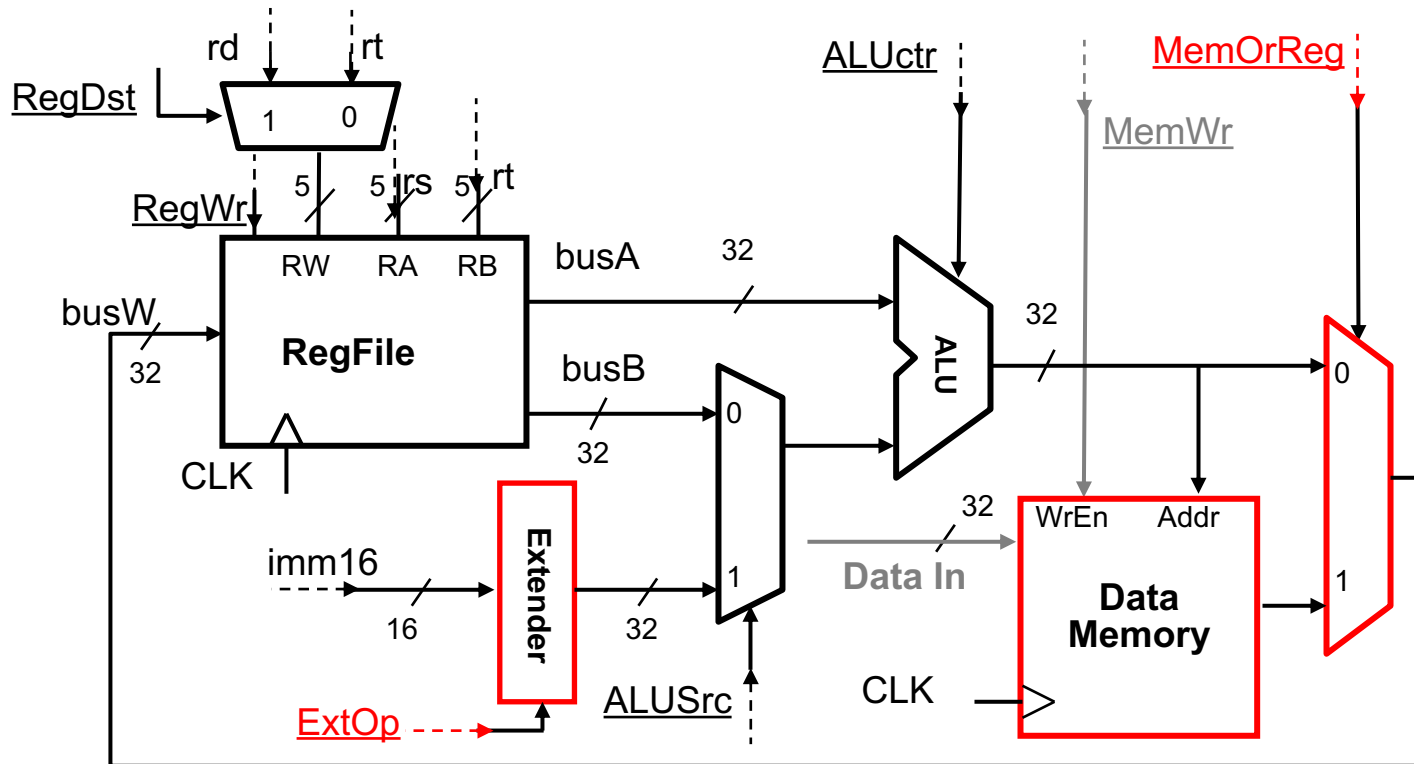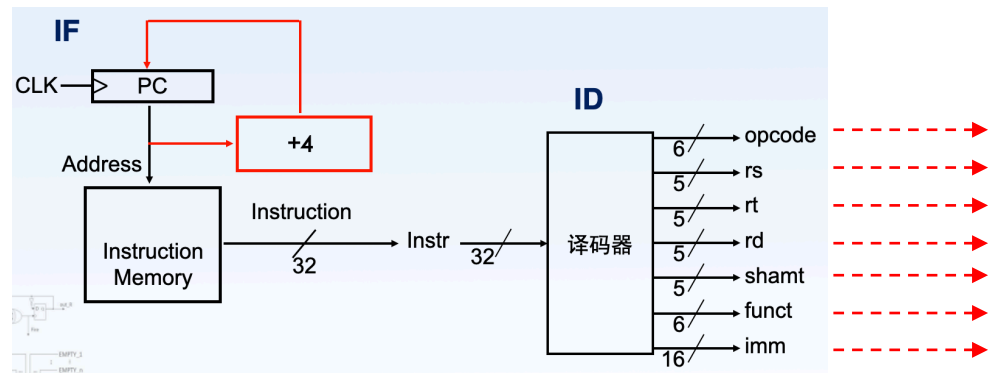- 新模块:
 - (符号) 补0扩展
 - 内存
- 新控制 (信号):
 - MemWr: 存储器写使能
 - MemOrReg: 操作数源选择信号
(来自存储器还是ALU结果)
 - ExtOp: 扩展方式



STORE分析



● 写操作数

■ 往内存中写操作数

■ 汇编指令：STORE MEM[R[rs]+sign_ext(Imm16)] ← R[rt];

● 新控制（信号）：


■ MemWr：存储器写使能

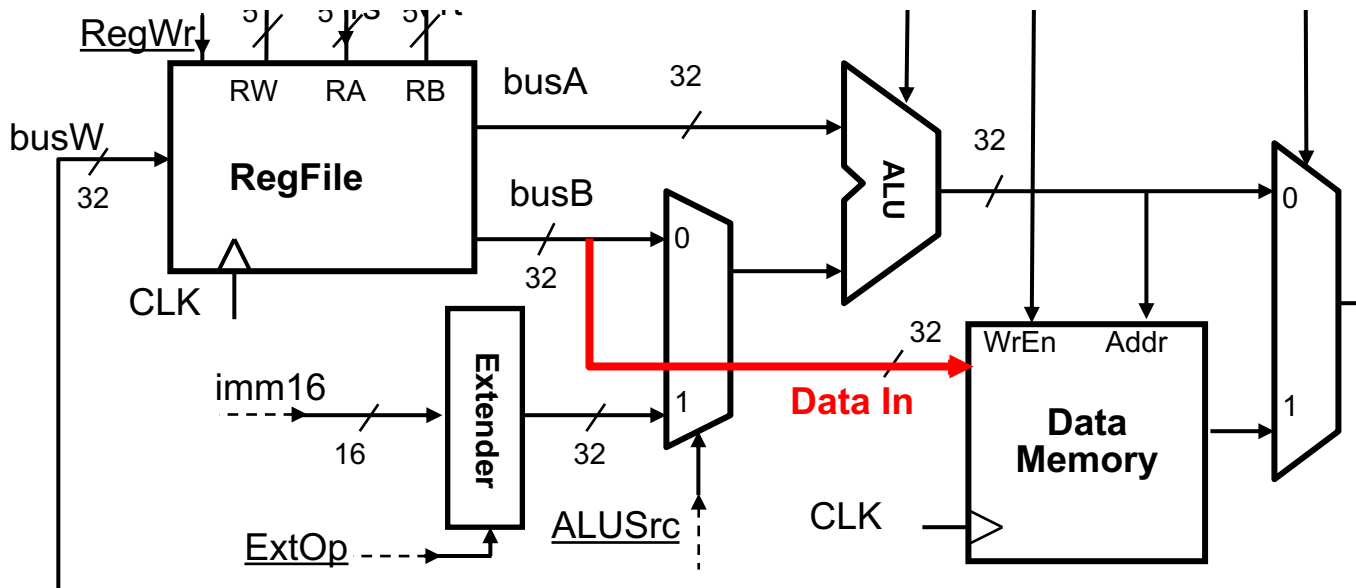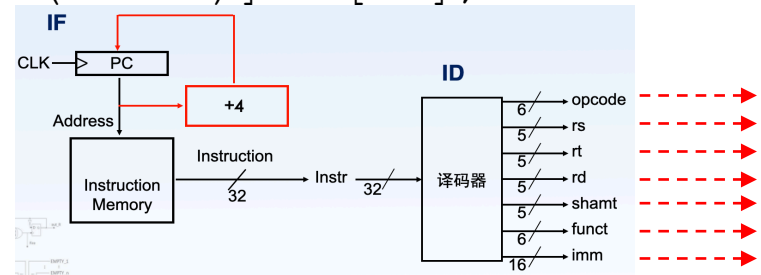



BEQ分析 (1)

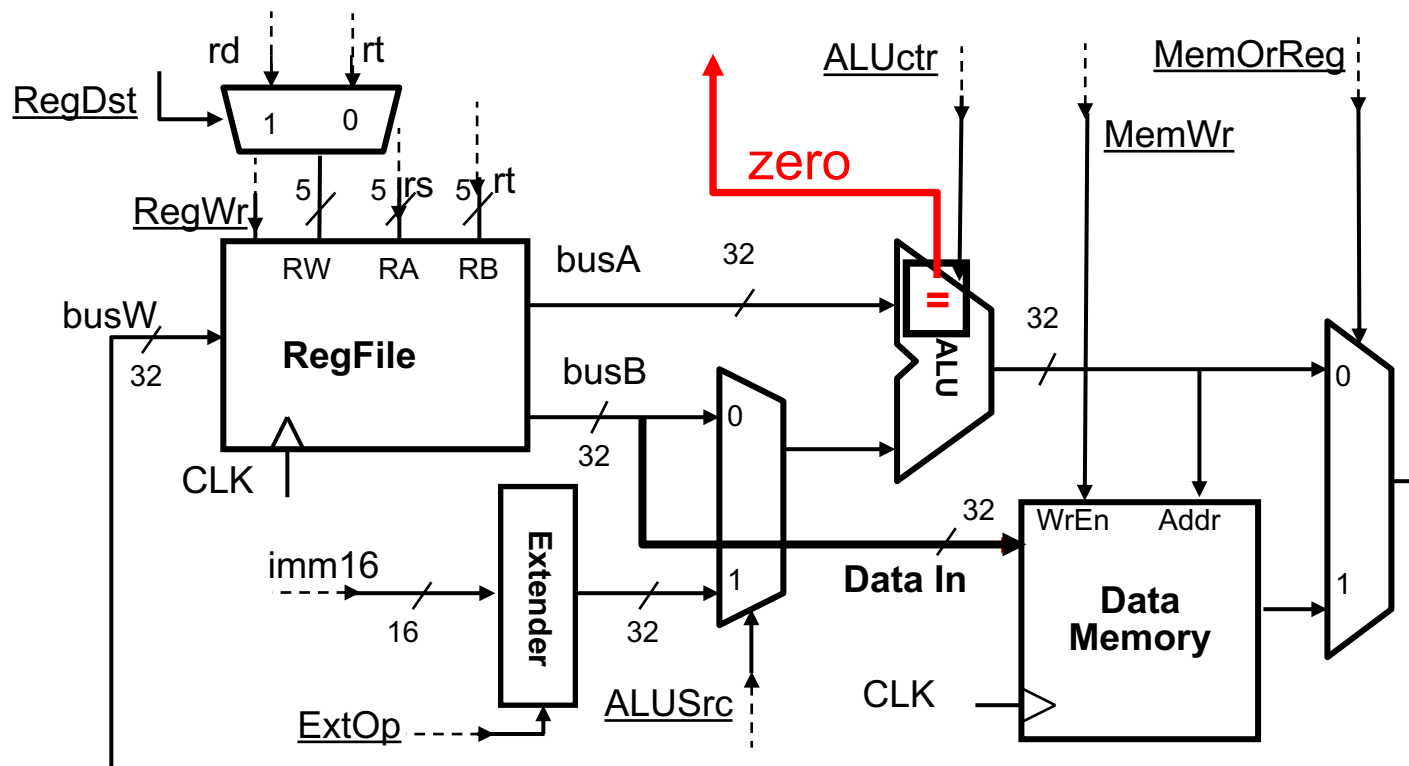- **BEQ**, 比较并跳转
 - $\text{if}(R[rs] == R[rt])$
 - then $PC \leftarrow PC + 4 + (\text{sign_ext}(\text{Imm16}) \parallel 00)$
 - else $PC \leftarrow PC + 4$
 - 汇编指令: **BEQ** *rs rt imm*
- 下面的结构还适合吗?
- 需要知道**ALU**的结果才能决定后续**PC**的操作 (取指IF)







BEQ分析 (2)


• 精化取指模块 (IF)

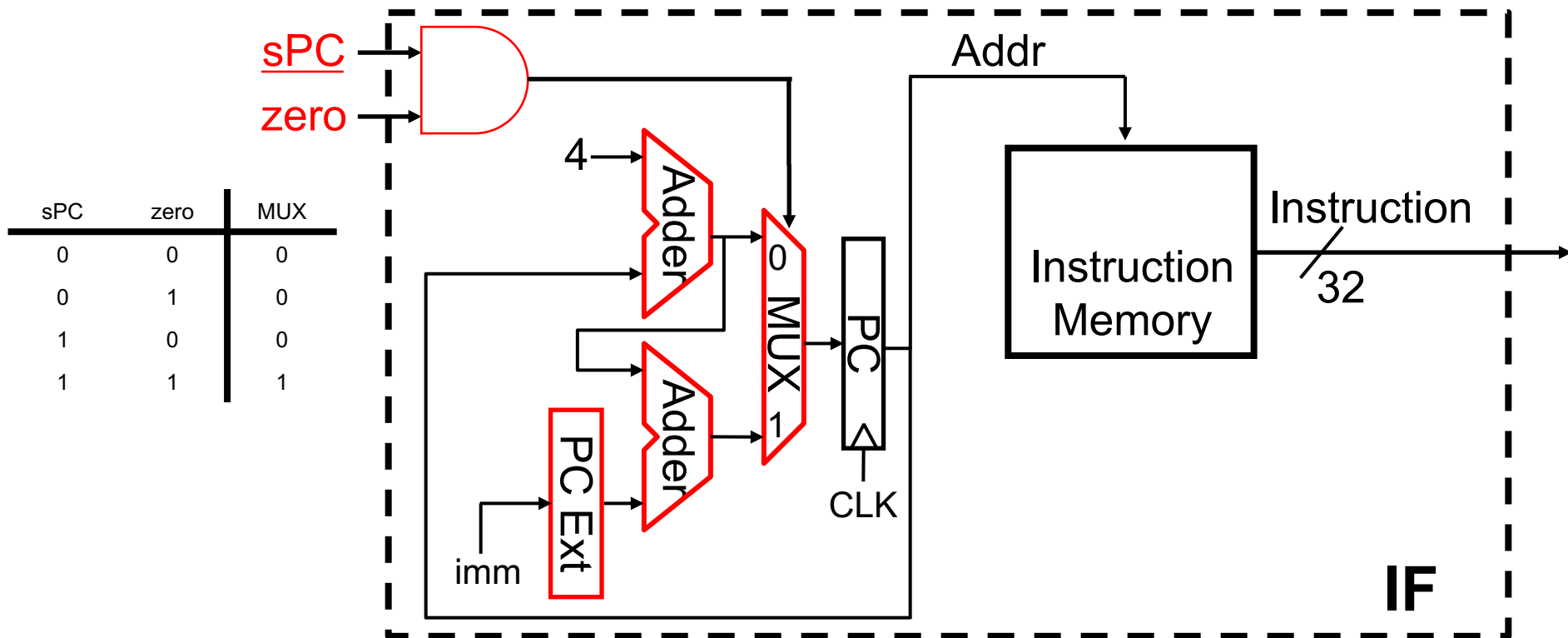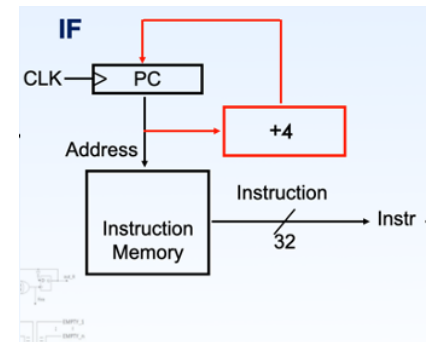- 新模块：加法器、选择器、符号扩展、选择机制
- 新控制（信号）：
 - sPC: 更改PC
 - zero: ALU计算结果为0





BEQ分析 (3)

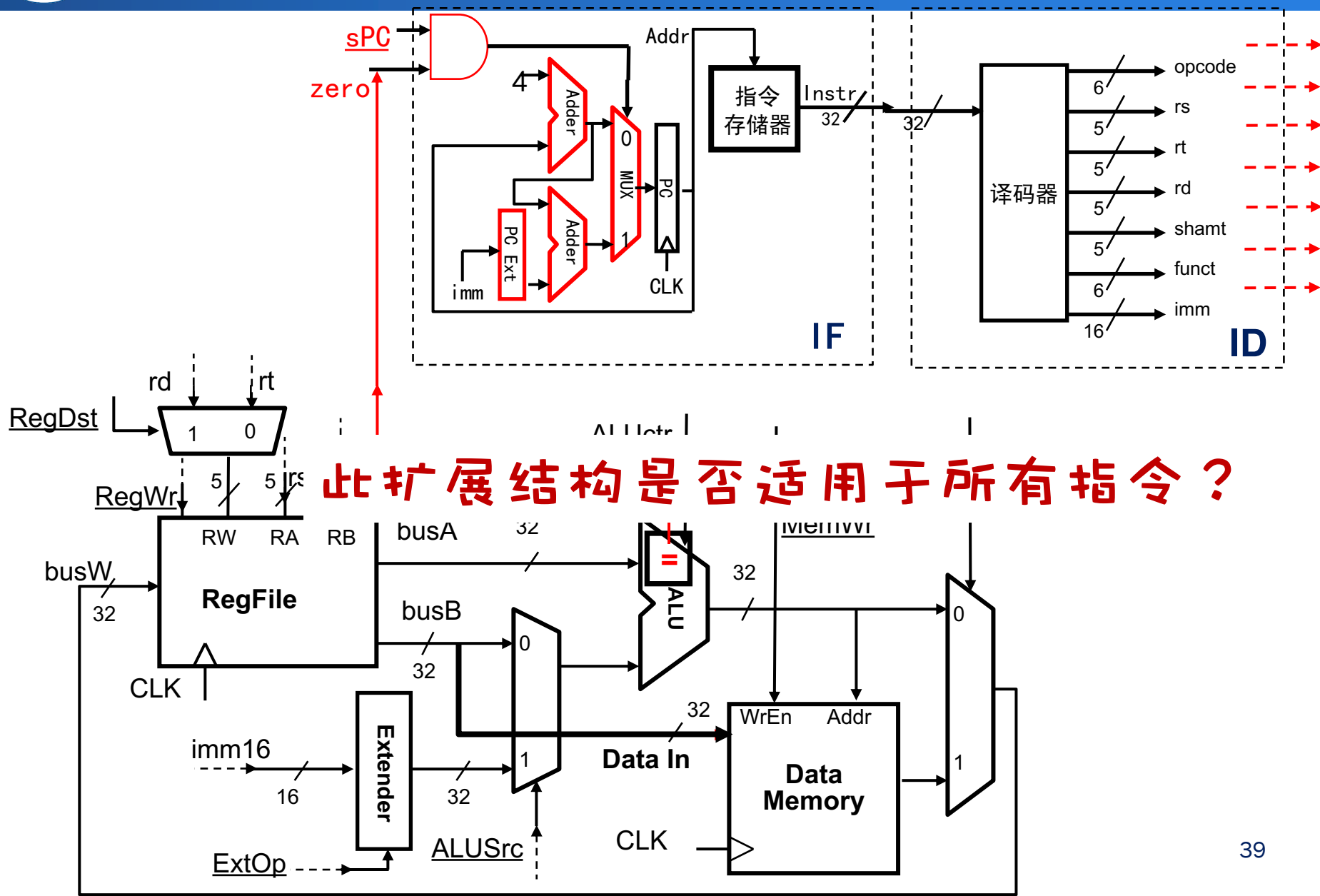




J分析


- J, 无条件跳转
 - 26位立即数

$PC[31:0] \leftarrow PC[31:28] || target[25:0] || [00]$

如何处理？

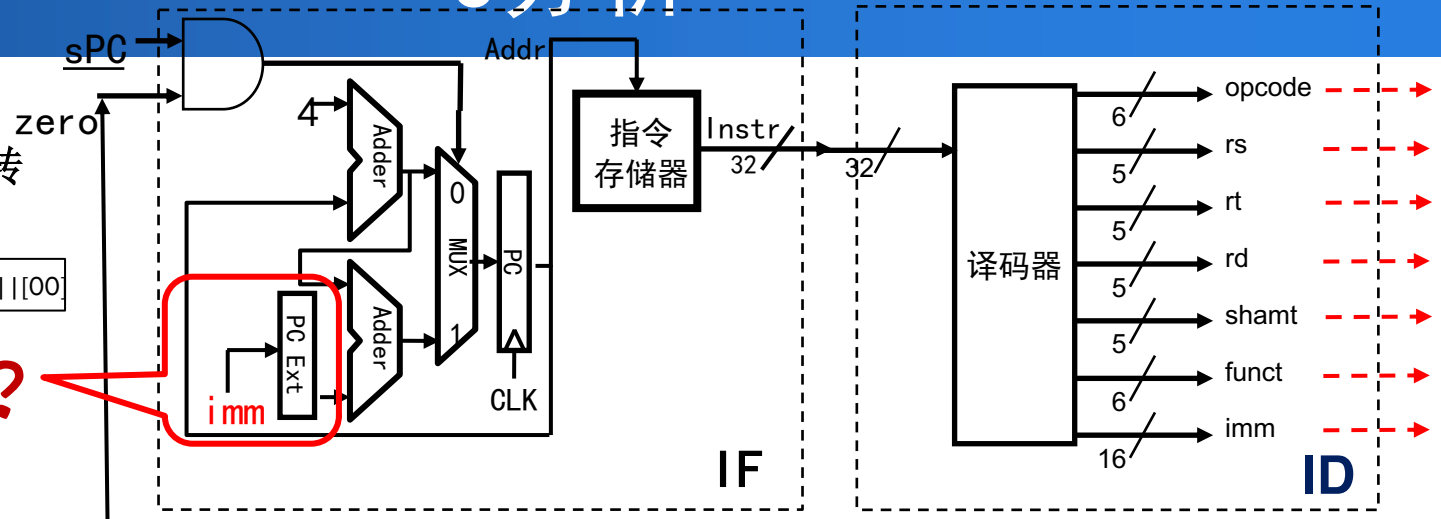

- 跳转型 (J型) 指令
- 跳转, 跳转并链接; 陷阱和从异常中返回

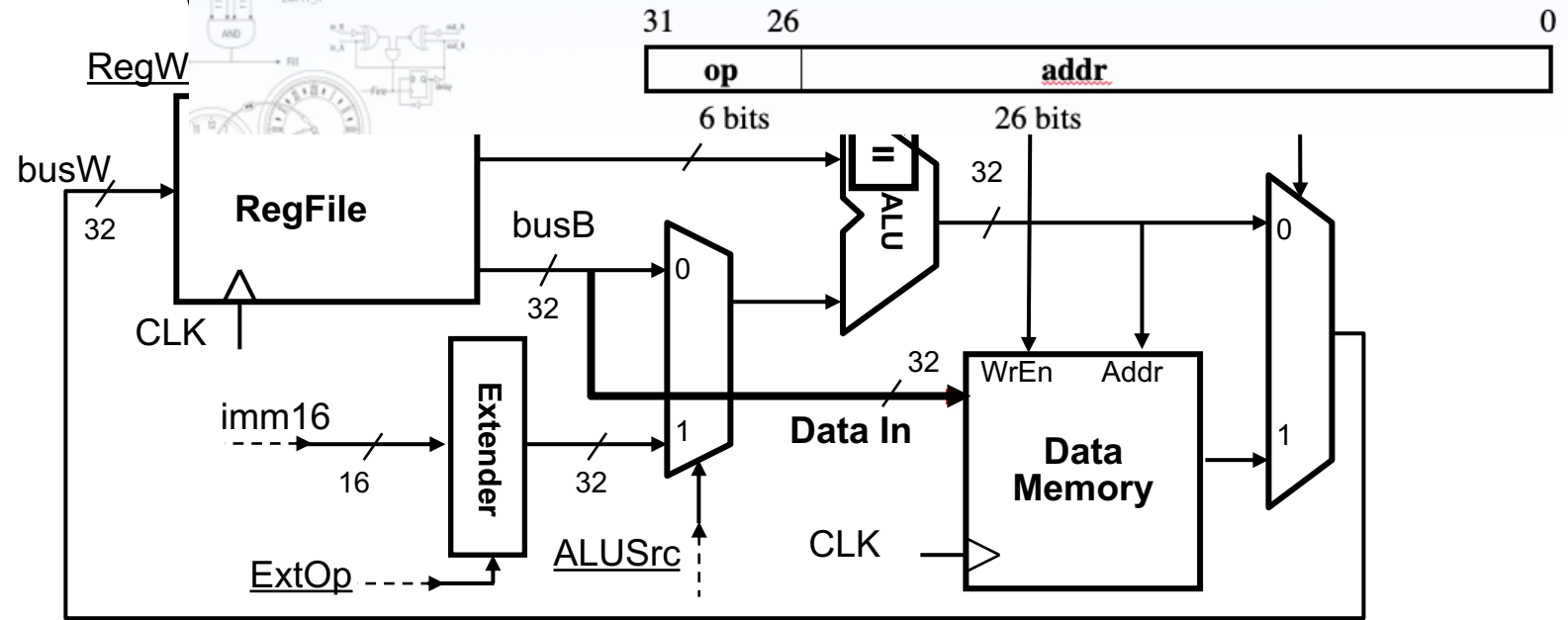



三、控制单元的实现




控制单元的基础假设

- 每条指令占用一个时钟周期
 - 取指令后分析指令，并给出整个执行期间的全部信号
 - 不需要状态信息，在时钟结束的边沿写入结果
- 控制对象
 - ALU的运算
 - 寄存器组和存储器的写入
 - 多路选择器
 - 扩展计算等新模块
- 时钟周期开始时读取指令



R型指令的控制机制


$$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$$

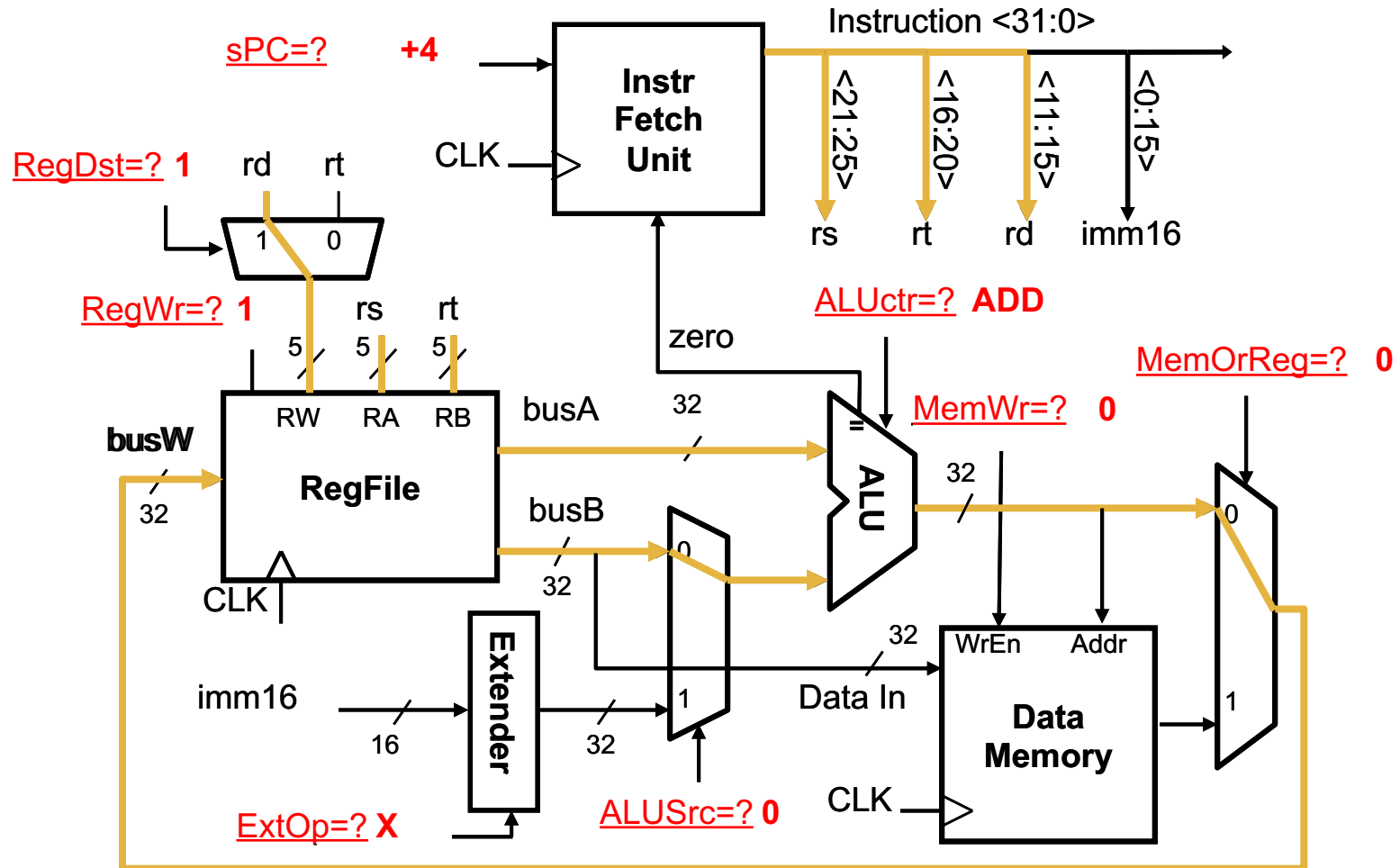



I 型指令的控制机制 (1)

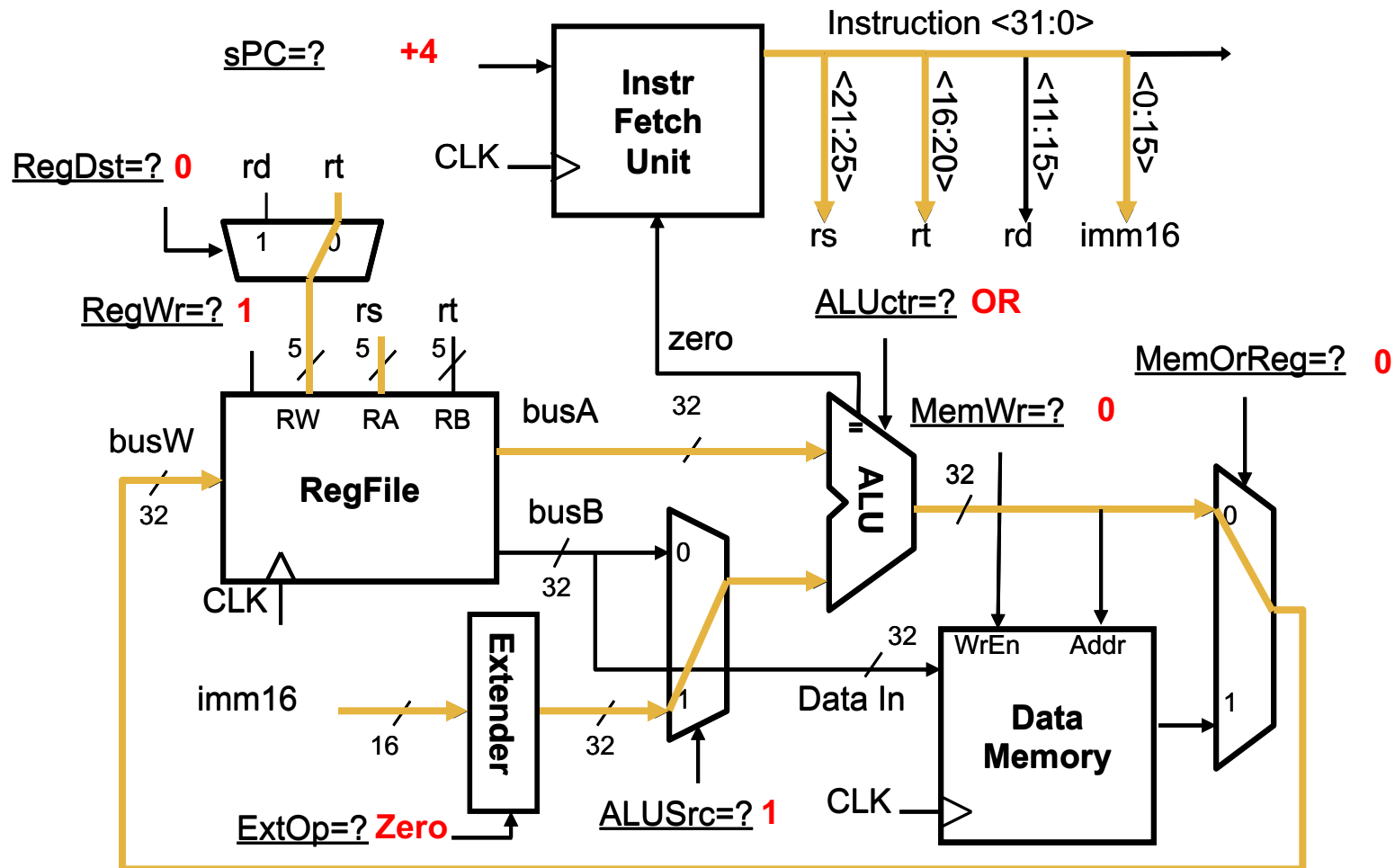
$R[rt] \leftarrow R[rs] \mid \text{ZeroExt}(\text{imm16}) ;$





I 型指令的控制机制 (2)

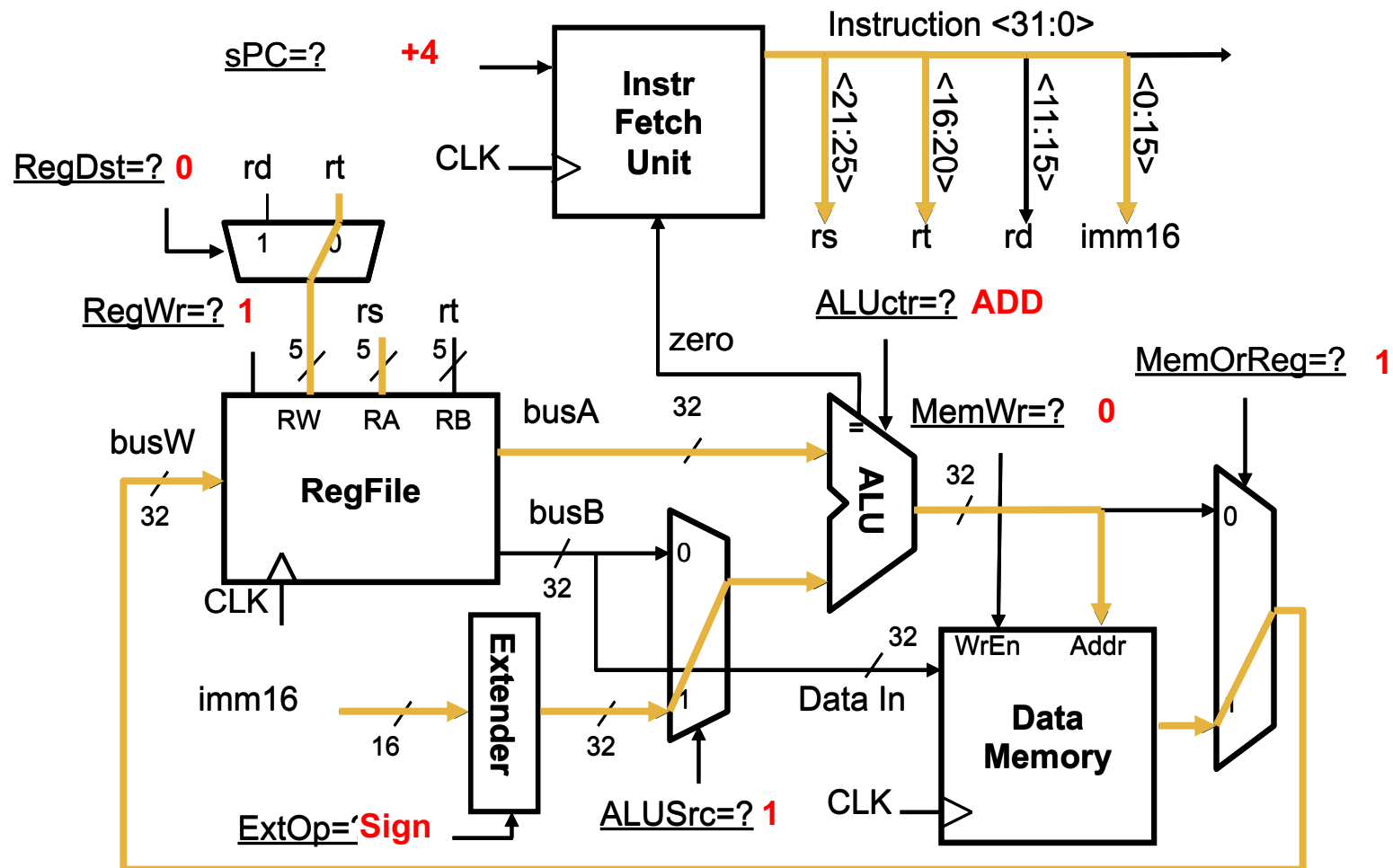
$R[rt] \leftarrow \text{MEM}\{R[rs] + \text{SignExt}[imm16]\};$





I 型指令的控制机制 (3)

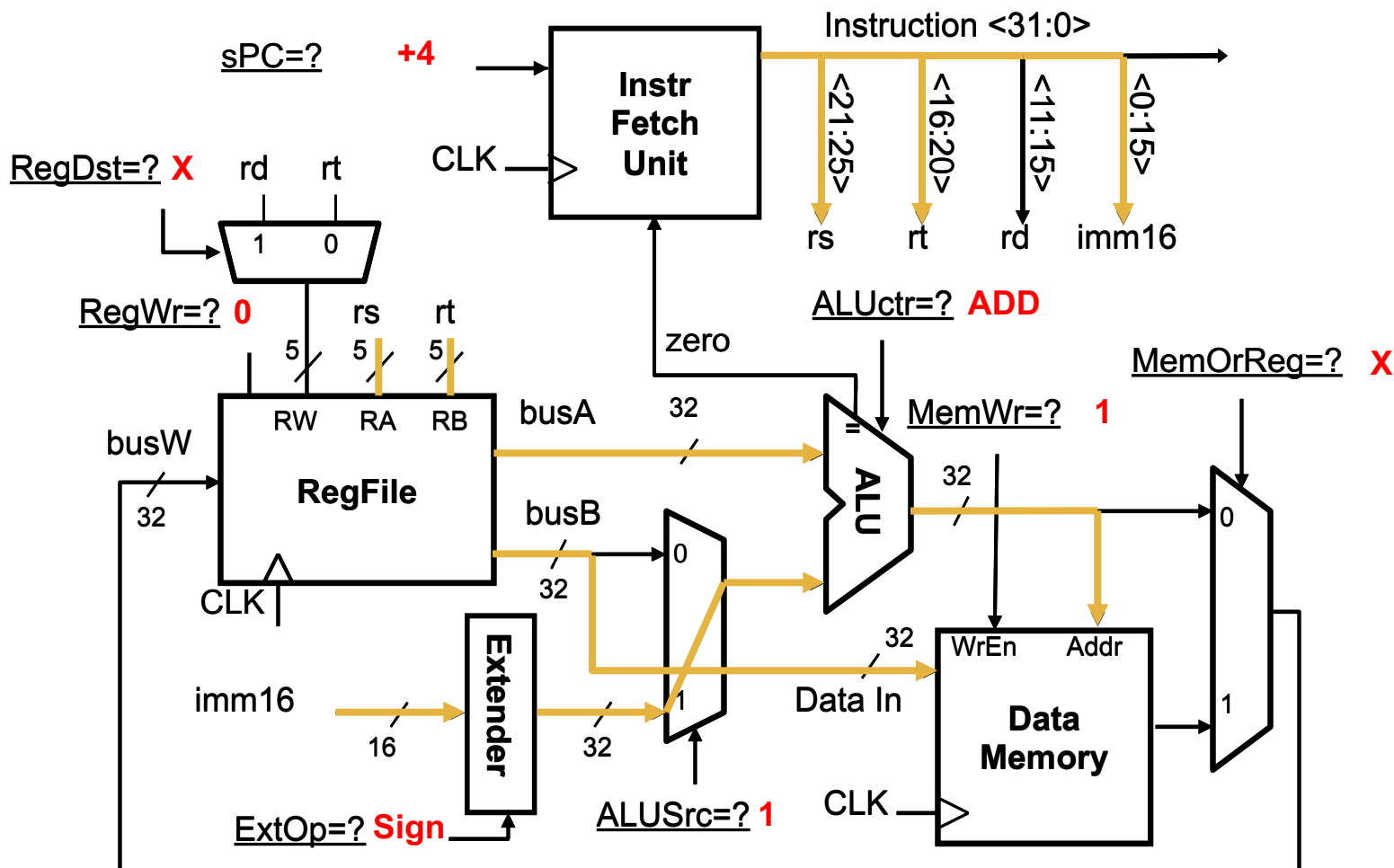
- $MEM\{R[rs] + SignExt[imm16]\} \leftarrow R[rt]$;





I 型指令的控制机制 (4) -1

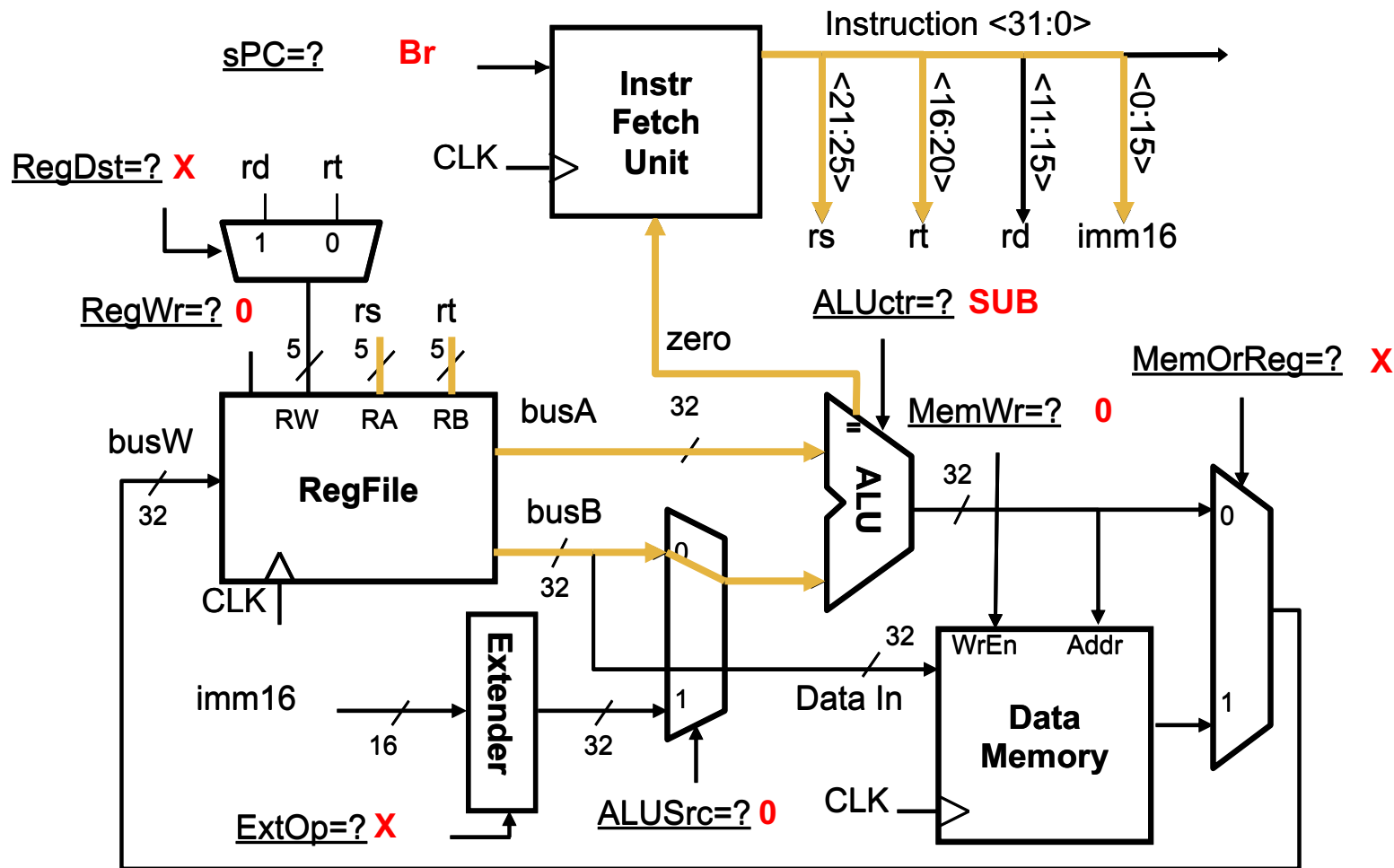- **BEQ** if($R[rs] == R[rt]$) then $PC \leftarrow PC + 4 + (\text{sign_ext}(\text{Imm16}) \parallel 00)$





指令的控制信号

- **ADDU**
 - $ALUsrc = RegB, ALUctr = \text{"ADD"}, RegDst = rd, RegWr, sPC = \text{"+4"}$
- **SUBU**
 - $ALUsrc = RegB, ALUctr = \text{"SUB"}, RegDst = rd, RegWr, sPC = \text{"+4"}$
- **ORI**
 - $ALUsrc = Imm, ALUctr = \text{"OR"}, RegDst = rt, RegWr, ExtOp = \text{"Zero"}, sPC = \text{"+4"}$
- **LW**
 - $ALUsrc = Imm, ALUctr = \text{"ADD"}, RegDst = rt, RegWr, ExtOp = \text{"Sign"}, MemOrReg, sPC = \text{"+4"}$
- **SW**
 - $ALUsrc = Imm, ALUctr = \text{"ADD"}, MemWr, ExtOp = \text{"Sign"}, sPC = \text{"+4"}$
- **BEQ**
 - $ALUsrc = RegB, ALUctr = \text{"SUB"}, sPC = \text{"Br"} \quad 1$



指令的控制信号

参考MIPS指令手册

func

op

10 0000

10 0010

n/a

00 0000

00 0000

00 1101

10 0011

10 1011

00 0100

ADD

SUB

ORI

LW

SW

BEQ

RegDst

1

1

0

0

X

X

ALUSrc

0

0

1

1

1

0

MemOrReg

0

0

0

1

X

X

RegWrite

1

1

1

1

0

0

MemWrite

0

0

0

0

1

0

sPC

0

0

0

0

0

1

ExtOp

X

X

0

1

1

X

ALUctr<1:0>

add

subtract

or

add

add

subtract

控制信号

控制信号


ALU支持的操作)

常用 MIPS 指令集及格式:

MIPS 指令集(共 31 条)									
助记符	指令格式						示例	示例含义	操作及其解释
	Bit #	31..26	25..21	20..16	15..11	10..6	5..0		
R-type	op	rs	rt	rd	shamt	func			
add	00000	rs	rt	rd	0000	10000	add \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
addu	00000	rs	rt	rd	0000	10000	addu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1,无符号数
sub	00000	rs	rt	rd	0000	10001	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1



控制器设计 (1)

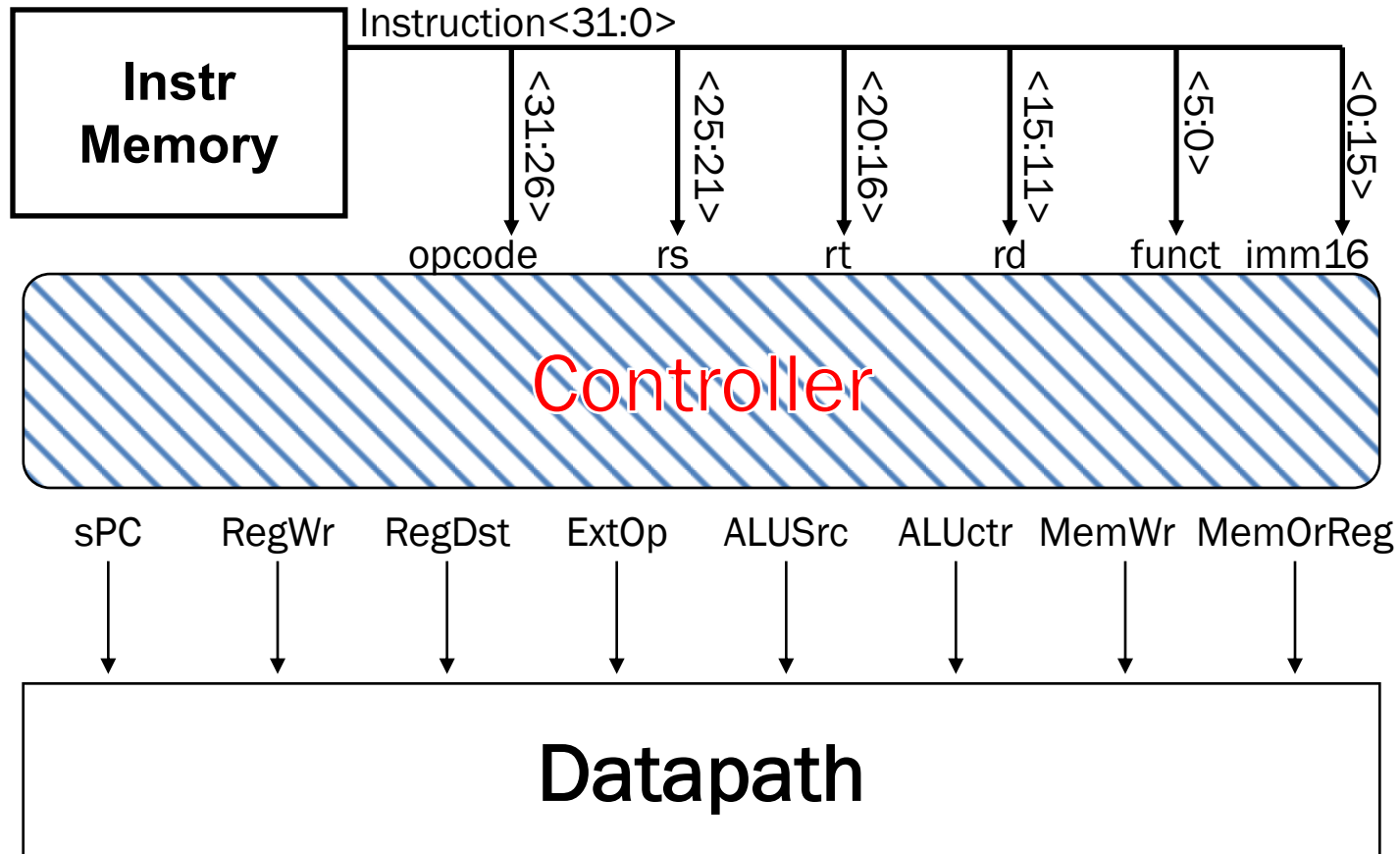



控制器设计（2）

- 实现方式多种多样，这里介绍一种简单直观方式
- 思路
 - 指令的OP和FUNC编码唯一确定指令——译码 译码（ID）阶段
 - 指令使能各控制信号

- 实现方式

- 指令译码

- I型和J型指令，只与OP相关

- $BEQ = \overline{op[5]} \wedge \overline{op[4]} \wedge \overline{op[3]} \wedge op[2] \wedge \overline{op[1]} \wedge \overline{op[0]}$

- R型指令

- $Rtype = \overline{op[5]} \wedge \overline{op[4]} \wedge \overline{op[3]} \wedge \overline{op[2]} \wedge \overline{op[1]}$

- $ADD = Rtype \wedge (op[5] \wedge \overline{op[4]} \wedge \overline{op[3]} \wedge \overline{op[2]})$

与逻辑

为什么公式中不用考虑其他变量？

- 指令控制


- $MemWrite = SW$

或逻辑

- $RegWrite = ADD \vee SUB \vee ORI \vee LW$




控制器设计 (3)

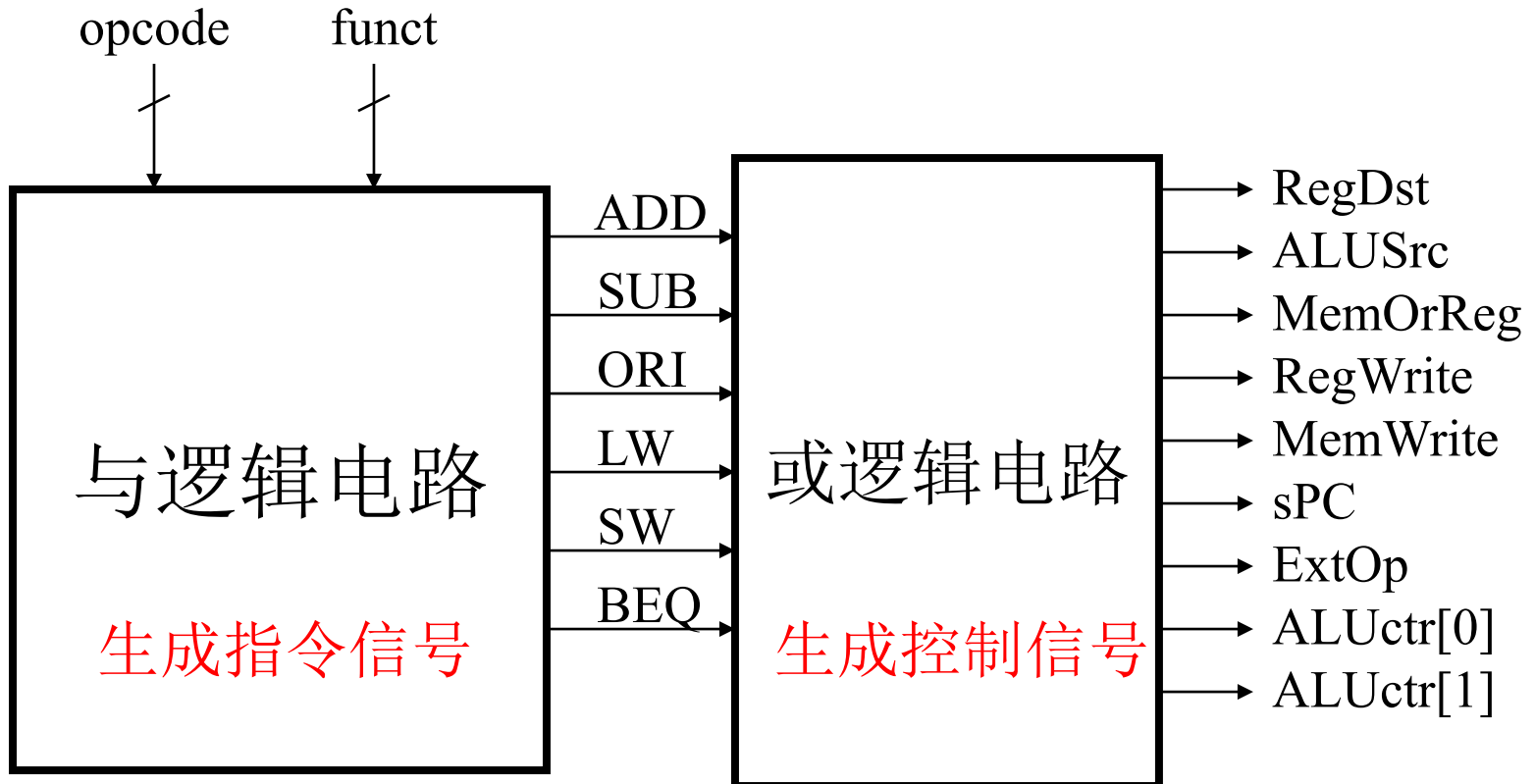




控制器设计（4）

Inputs

 


R-format LW SW BEQ

Outputs

 



完整的CPU

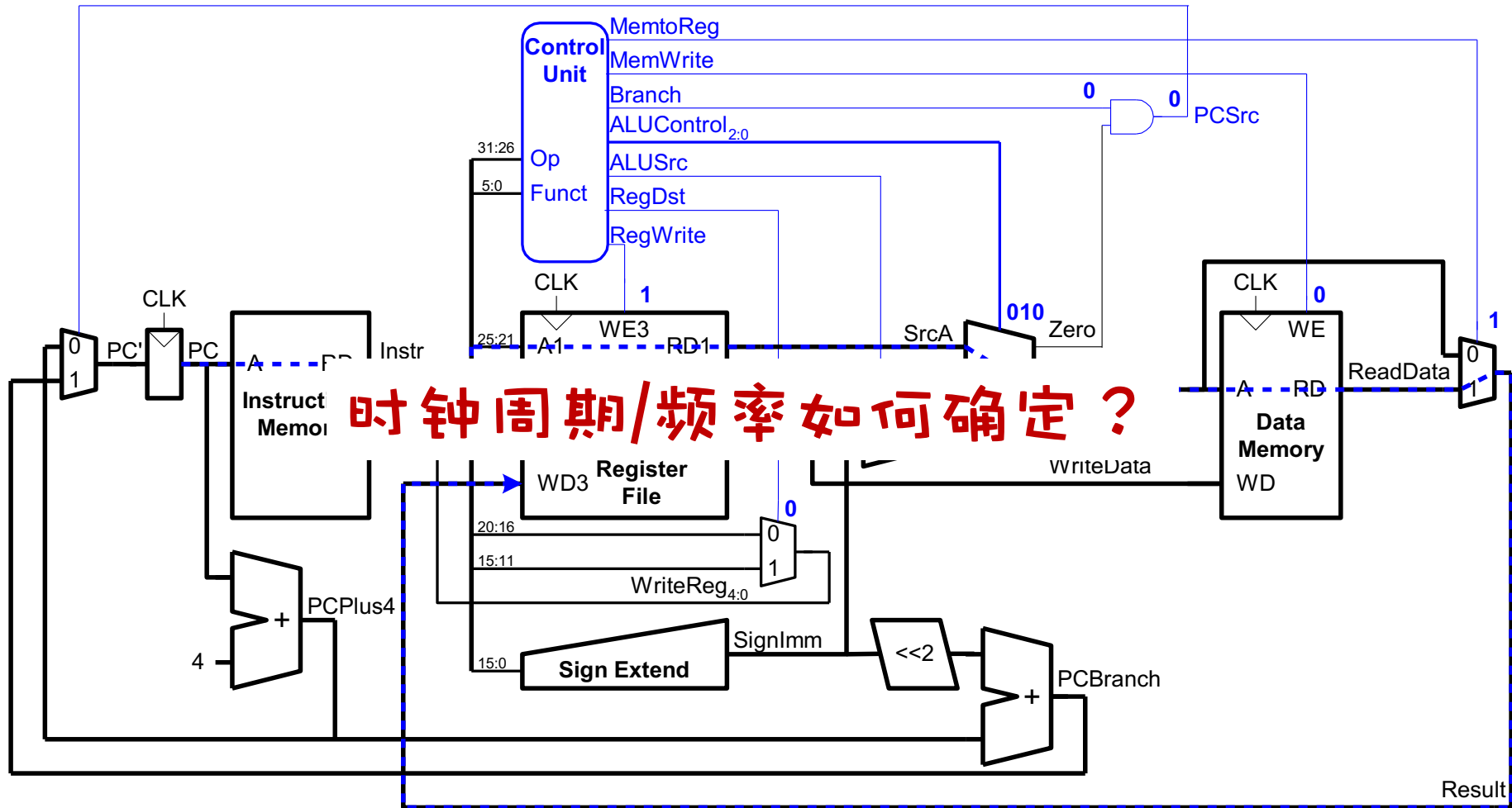




四、性能分析



触发器的时间因素

 - 配置时间 (Setup Time) :
 - 从CLK触发开始到数据传输开始, input需要保持稳定的时间
- 保持时间 (Hold Time)
 - CLK触发结束, input需要保持的时间
- 数据传输延迟 (“CLK-to-Q” Delay)
 - input开始传输到完成的时间 (包含了保持时间)






电路的最大延迟

• 数据角度上的CPU模型

- 速度受限于得到下一次数据的时间

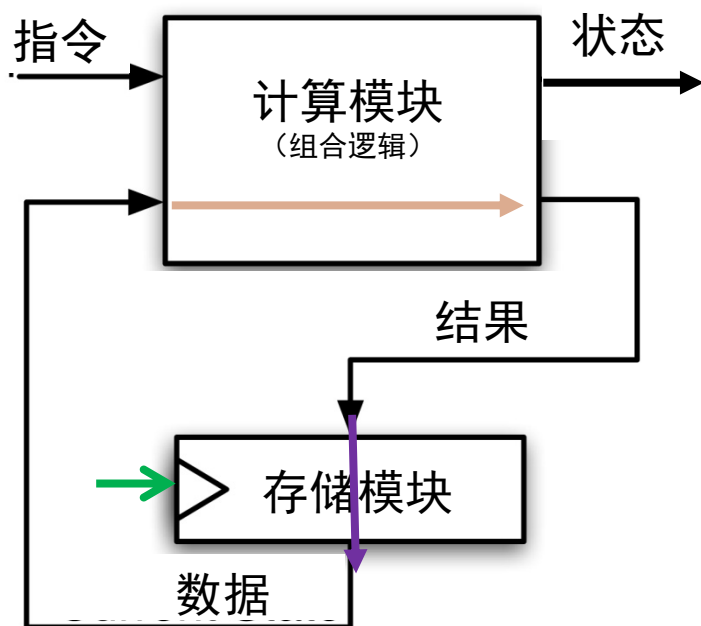


$$\begin{aligned} \text{最大延迟} = & \text{配置时间} \\ & + \text{数据传输延迟} \\ & + \text{组合逻辑延迟} \end{aligned}$$

$$\text{最大频率} = 1/\text{最大延迟}$$



关键路径

 - 关键路径
 - 两个寄存器之间最长的延迟
- 时钟周期必须大于关键路径延迟，否则信号就不会稳定和正确地传输到下一个寄存器




关键路径 =

组合电路1延迟
+ 组合电路2延迟
+ 组合电路3延迟
+ 加法器延迟




单周期CPU时序分析（1）

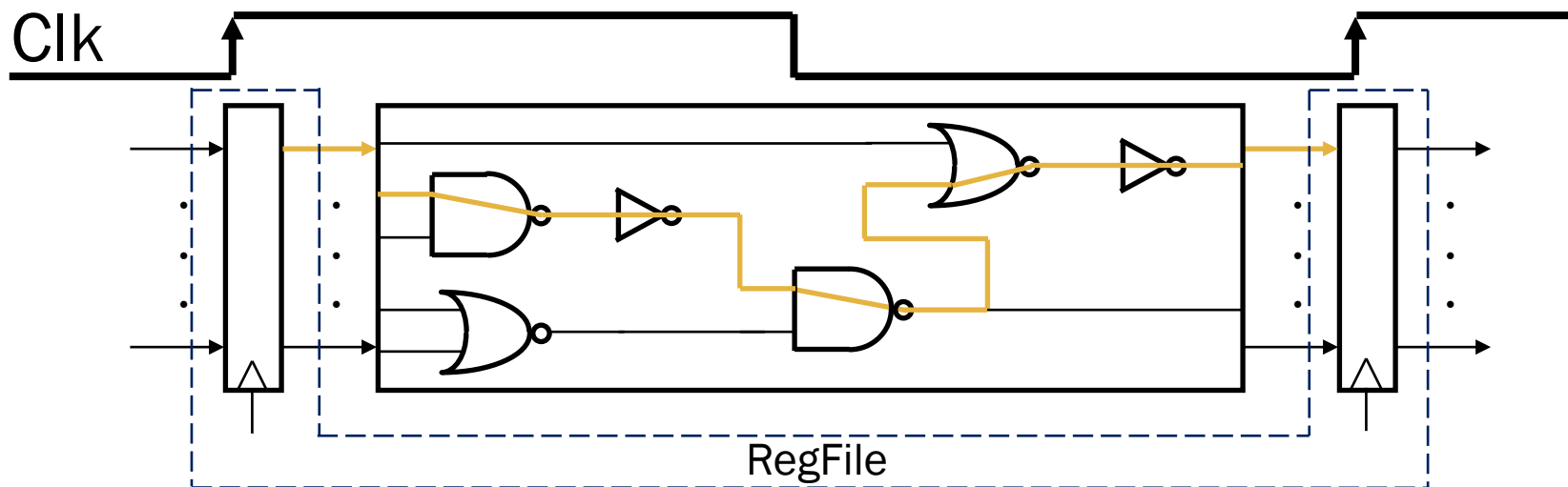

- 存储单元（RegFile, Mem, PC）由同一个系统时钟触发
- 关键路径确定时钟周期
 - 包含寄存器的配置时间和数据传输时间，以及组合电路
- 所有指令都在1个时钟周期内完成



单周期CPU时序分析（2）

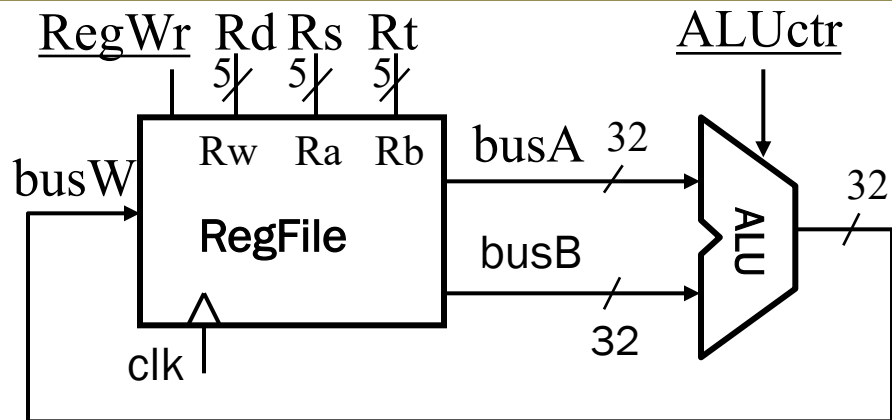


Setup Time

Register Write
Occurs Here



单周期CPU时序分析 (3)

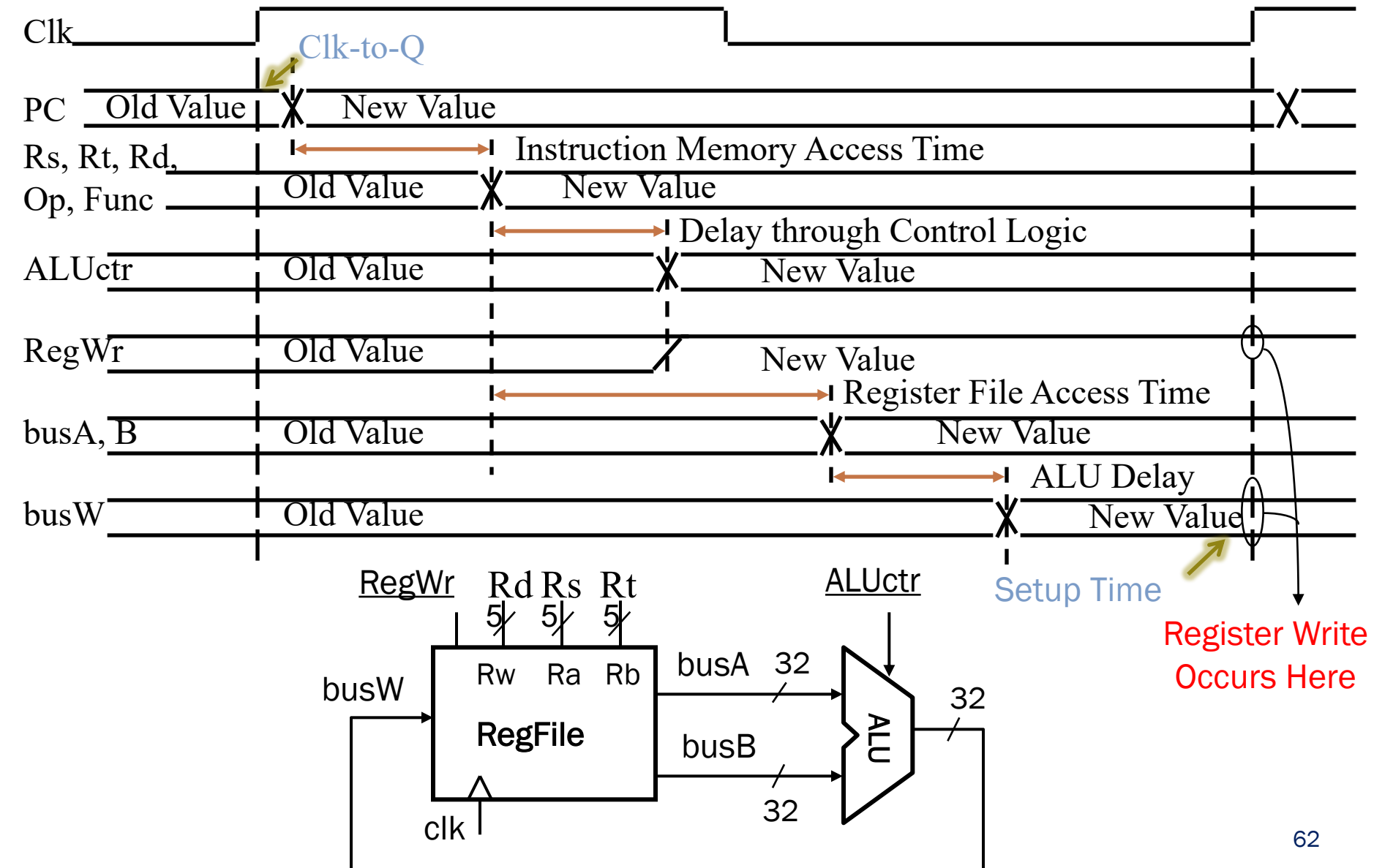



性能估算

- 假设寄存器读和写的时间假设为100ps，功能模块时延为200ps
- 最小的时钟周期估算

指令	取指令	寄存器读	ALU操作	注册中写	寄存器写	总时间
		如何提升时钟频率？				
LW	---				---	
SW						
R型指令						
BEQ	200ps	100 ps	200ps			500ps

提高时钟频率是否能有效提升性能？
提高时钟频率就能提高指令速度吗？



单周期CPU的问题（1）

- 假定某单周期CPU各主要部件的延迟为：
 - 存储器（Memory）：2ns
 - 运算器（ALU/Adder）：2ns
 - 寄存器组（Register File）：1ns

Inst.	Inst. Mem	Reg. Read	ALU	Data Mem	Reg. Write	Total
ALU	2	1	2		1	6
lw	2	1	2	2	1	8
sw	2	1	2	2		7
br	2	1	2			5

- 指令周期比较长
- 所有指令都必须使用最长的周期




单周期CPU的问题（2）

- 假设某单周期CPU，执行100条指令：
 - 25%的Load指令
 - 10%的Store指令
 - 45%的算逻指令
 - 20%的跳转指令
- 单周期的执行时间
 - $100 * 8 = 800\text{ns}$
- 可能的优化
 - $25 * 8 + 10 * 7 + 45 * 6 + 20 * 5 = 640\text{ns}$
 - $\text{Speedup} = 800 / 640 = 1.25$



单周期CPU的问题（3）

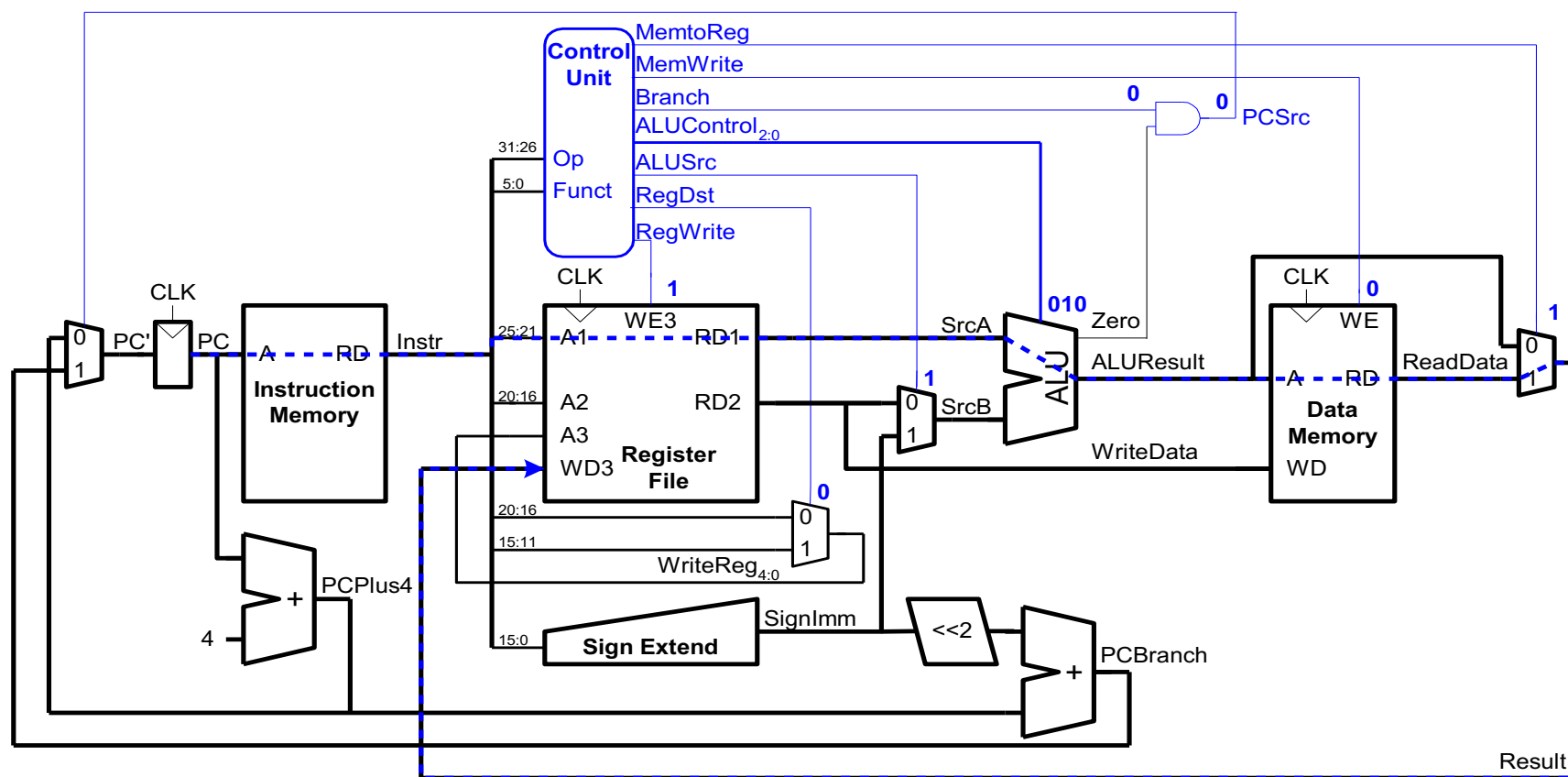- 事实上，指令和数据都保存在同一个存储器中；
 - 许多部件保持数据的时间过长，无法复用。
- 例如， Adder 是否可以利用ALU？





单周期CPU特点

- 优点

- 每条指令占用一个时钟周期
- 逻辑设计 **如何进一步改进？**

- 缺点

- 各组成部件的 **电路模块复用！**
 - 各部件大部分时间在等待
- 时钟周期应满足执行时间最长指令的要求
 - Load指令
- $CPI = 1$

问题和讨论